
# Указания за работа по проекти по ПЕ


10.10.2022

## Ресурси


#### https://github.com/vpt-tus/ppe

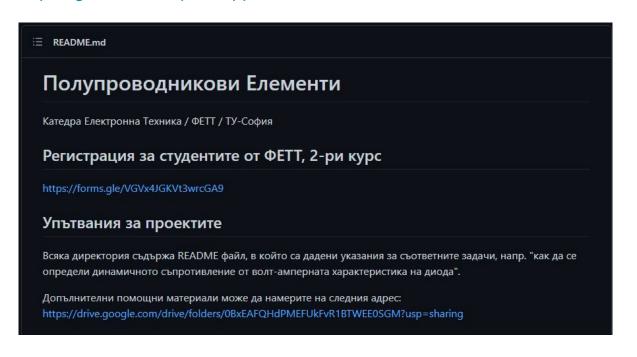


# Регистрация

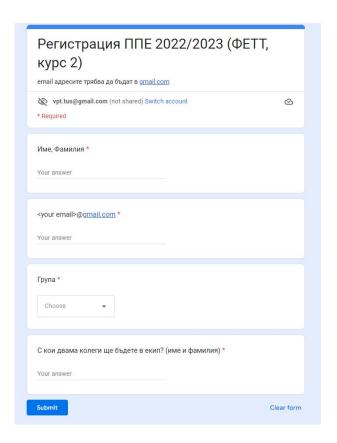

# Google Drive

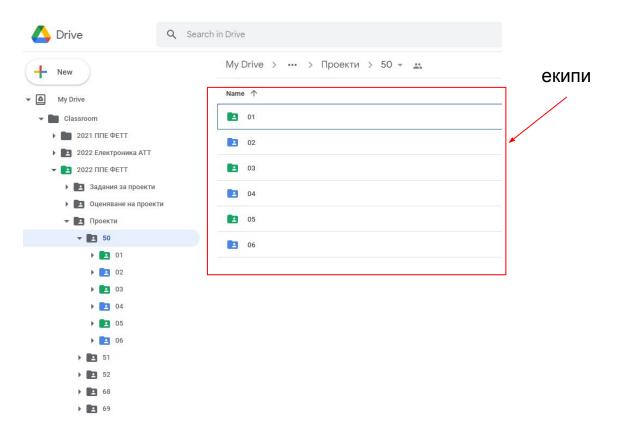


# Задания за проекти

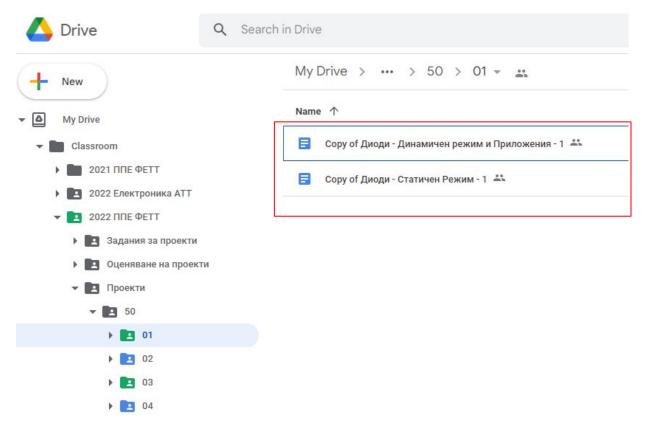

всеки проект се състои от два файла

## Задания за проекти

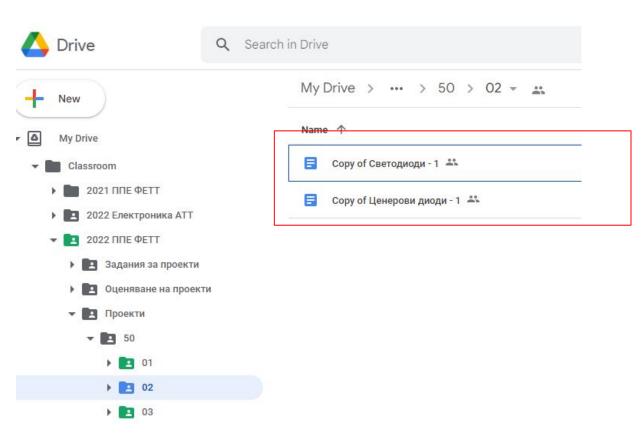

заданията на отделните екипи се различават по "тема" или по "вариант"

# График

# За някои групи графикът може да е различен от показаният по-долу!

Седмица		Занятия	Проекти	Теми		Тип занятие
1	10.10.2022-16.10.2022	Увод	1	диоди и схеми	ценер диоди и LED	присъствено
2	17.10.2022-23.10.2022	ЛАБ	1	диоди и схеми	ценер диоди и LED	присъствено
3	24.10.2022-30.10.2022		2	ценер диоди и LED	диоди и схеми	
4	31.20.2022-6.11.2022	ЛАБ	2	ценер диоди и LED	диоди и схеми	присъствено
5	11.11.2022 9:30	TECT 1				online
6	14.11.2022-20.11.2022		3	BJT	MOS	
7	21.22.2022-27.11.2022	ЛАБ	3	BJT	MOS	присъствено
8	28.11.2022-4.12.2022		4	MOS	BJT	
9	5.12.2022-11.12.2022	ЛАБ	4	MOS	BJT	присъствено
10	16.12.2022 9:30	TECT 2				online

## Проекти

#### Диоди - Статичен Режим

име, фамилия	ф.н	задачи	Точки (макс 5)
		2.1, 3.1	
		2.2, 3.2	
		2.3, 3.3	
общи задачи		1.1-1.3	,

#### Съдържание

- 1 Лабораторна работа Волт-Амперни характеристики на диоди
  - 1.1 Снемане на волт-амперна характеристика на диод
    - Право свързване
    - Обратно свързване
  - 1.2 Графики
  - 1.3 Изчисляване на съпротивление
- 2 Симулация на волт-амперна характеристика на диод
  - 2.1 Волт-амперни характеристики на изправителен диод с p-n преход
  - 2.2 Волт-амперни характеристики на диод с преход на Шотки.
  - 2.3 Волт-амперни характеристики на бърз диод с р-п преход.
- 3 Задачи за изчисляване на постоянно-токов режим на схеми с диоди
  - 3.1 Постоянно-токов режим на схема с диод
  - 3.2 Постоянно-токов режим на схема с диод
  - 3.3 Постоянно-токов режим на схема с диод

# Лабораторна работа

1 Лабораторна работа - Волт-Амперни характеристики на диоди

#### 1.1 Снемане на волт-амперна характеристика на диод

Да се снемат (т.е. измери точка по точка) волт-амперните характеристики наследните диоди:

- изправителен диод с PN преход 1N4002
- диод с преход на Шотки ВАТ85.

Направете измерванията при температура **50°C.** Запишете получените стойности в дадените по-долу таблици.

#### Право свързване

Използвайте точка за разделител между цялата и дробната части.


Uf, mV	Uf, mV	If, mA
BAT85	1N4007	
		0
		0.5
		1
		5
		10
		15
		20

#### Обратно свързване

Запишете стойностите на Ir и Ur като отрицателни числа. Използвайте точка за разделител между цялата и дробната части.

Ur, V	Ir, uA	Ir, uA
	1N4007	BAT85
0		
-5		

	Uf, mV	Uf, mV
If, mA	1N4007	BAT85
0	0	0
0.5	490	135
1	527	161
5	619	220
10	658	257
15	682	279
20	696	300

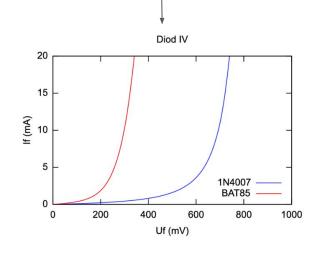

#### Симулация



#### 2.1 Волт-амперни характеристики на изправителен диод с р-п преход


(a) Симулирайте схемите за две различни температури: 0°C и 100°C и инализирайте влиянието на температурата върху волт-амперните характеристики за изправителен диод RRE02VSM4S.

право включване схема: Diode-VI-1-F.asc


Тук поставете схемата

тук поставете волт-амперната характеристика. Означете кой цвят за коя температура се отнася.

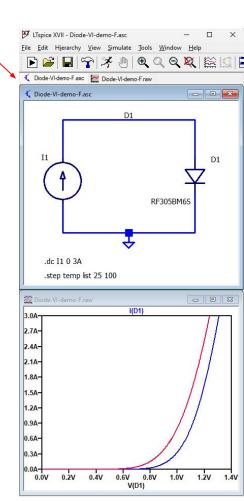тук обяснете физическата причина за наблюдаваните температурни изменения



## Клониране на Github репозитория

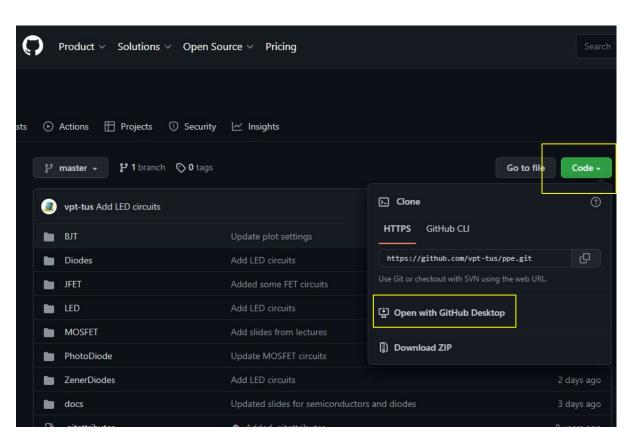



Overview Release Notes Help

# GitHub Desktop

Focus on what matters instead of fighting with Git. Whether you're new to Git or a seasoned user, GitHub Desktop simplifies your development workflow.

#### Download for Windows (64bit)


Feeling brave? Try new features in the △ Beta

Channel before they're released.

Prefer the MSI? Download for Windows (MSI)

macOS? Download for macOS

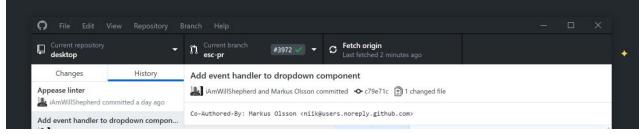By downloading, you agree to the Open Source Applications Terms.



#### Инсталиране на Github Desktop



# Welcome to GitHub Desktop

GitHub Desktop is a seamless way to contribute to projects on GitHub and GitHub Enterprise. Sign in below to get started with your existing projects.

New to GitHub? Create your free account.

Sign in to GitHub.com 🖸


Sign in to GitHub Enterprise

Skip this step


By creating an account, you agree to the Terms of Service. For more information about GitHub's privacy practices, see the GitHub Privacy Statement.

GitHub Desktop sends usage metrics to improve the product and inform feature decisions. Read more about what metrics are sent and how we use them here.


## Клониране на Github репозитория

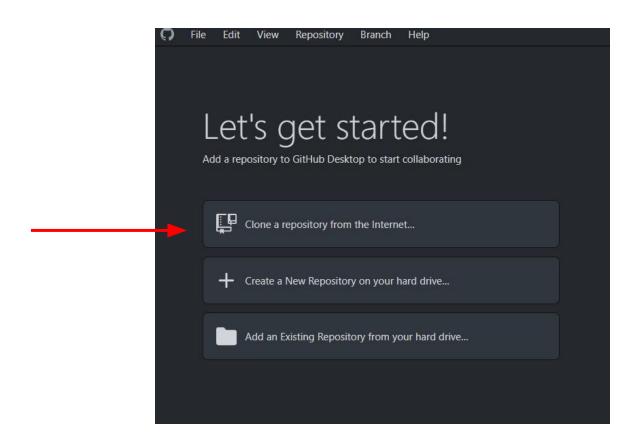

## Клониране на Github репозитория

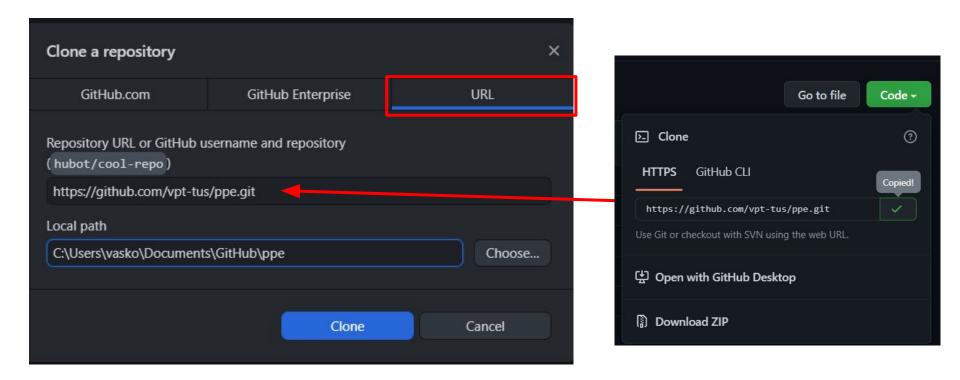
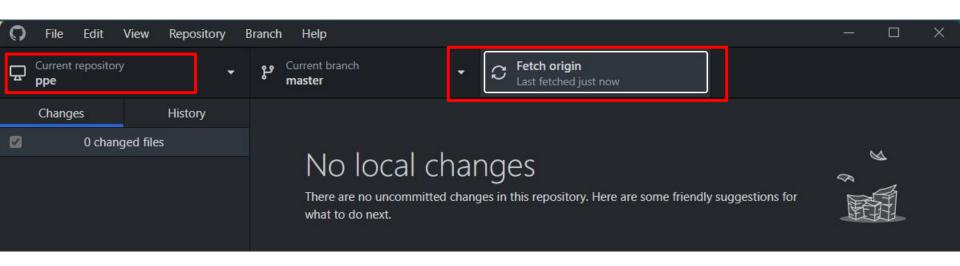
## Опресняване на локалното копие на GitHub pen.



### Схеми за симулация

# Списък на директориите, групирани по теми на проекти

#### Проект "Диоди - Динамичен режим и Приложения"

- Diodes/Diode-Rectifier Схеми на изправители
- Diodes/Diode-Clipper Схеми на ограничители
- Diodes/Diode-trr Измерване на времето за възстановяване на обратното съпротивление (reverse recovery time)

#### Проект "Диоди - Статичен Режим"

• Diodes/Diode-VI - Волт-амперни характеристики

#### Проект "Ценерови Диоди"


- ZenerDiodes/Zener-VI Волт-амперни характеристики
- ZenerDiodes/Zener-Limiter Схеми на ограничители


#### Проект "Светодиоди"

- LED/LED-VI Волт-амперни характеристики
- LED/LED-Circuits Схеми на свързване

#### https://www.analog.com

## **LTSpice**

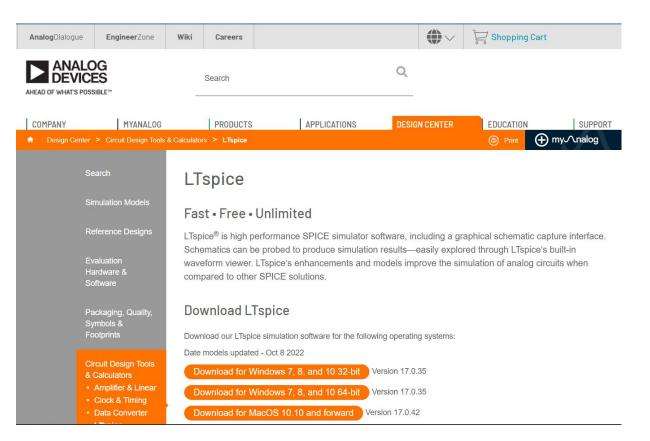


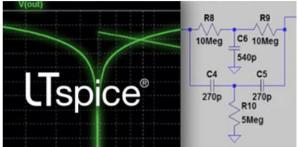


#### Download LTspice®


A powerful simulation software, schematic capture and waveform viewer for improving the simulation of analog circuits.


## Симулация

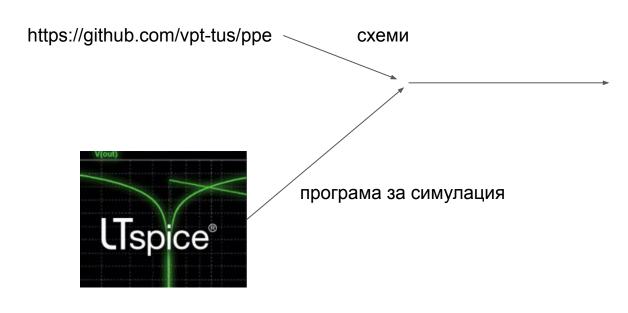

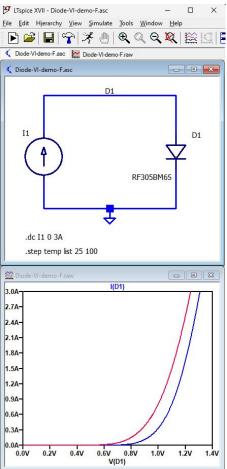

## Резултати от симулация

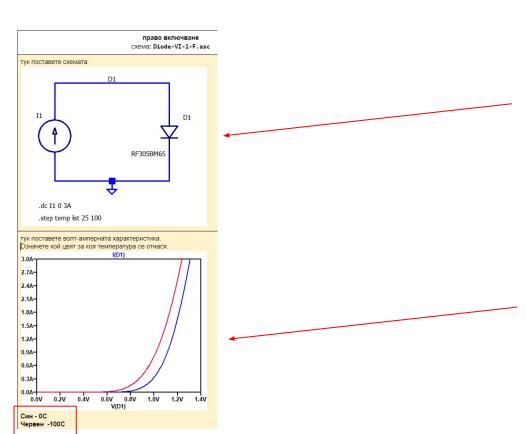

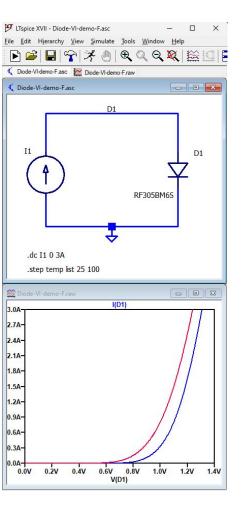


#### Задачи

#### 3 Задачи за изчисляване на постояннотоков режим на схеми с диоди
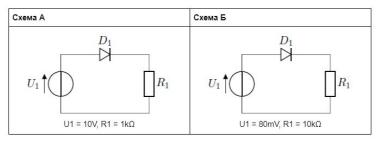
#### 3.1 Постоянно-токов режим на схема с диод

Като използвате прагов модел на диод с Uo=0.7V, определете токовете, падовете на напрежение и разсейваните мощности върху резисторите и диодите в следните схеми.



Изчисления - Схема А	Изчисления - Схема Б


#### Резултати - Схема А

Елемент	U, V	I, mA	P, mW
D1			
R1			

#### Резултати - Схема Б

Елемент	U, V	I, mA	P, mW
D1			
R1			

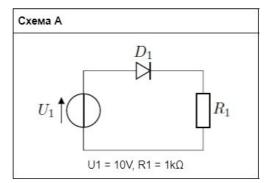примери на задачи са дадени в слайдовете за лекциите



#### Изчисления - Схема А

- 1) Източникът на напрежение U1, диодът D1 и резисторът R1 са свързани последователно => през тях тече еднакъв ток I.
- 2) Диодът е включен в права посока и U1 > Uo
- => диодът пропуска ток.
- 3) От законът на Кирхоф за напреженията => U1 = Ur + Ud; Ur = U1 Ud = 10V 0.7V = 9.3V
- 4) От законът на Ом => I = Ur / R1 = 9,3V / 1kOhm = 9.3mA
- 5) Мощността, разсейвана върху резистора е Pr = Ur . I = 9,3V . 9,3mA = 86,5mW
- 6) Мощността, разсейвана върху диода е Pd = Ud . I = 0,7V . 9,3mA = 6,5mW

#### Резултати - Схема А

Елемент	U, V	I, mA	P, mW
D1	0,7V	9,3mA	6,5mW
R1	9,3V	9,3mA	86,5mW

# Срокове


начало на

проект 1


ПН BT CP ЧТ СБ ПТ НД **OKT**  09:30 ПЕ Лекция 09:30 ПЕ Лекция ПЕ Проект 1 09:30 ПЕ Лекция Уводно упр ПЕ Проект 1 Лаборатория 09:30 ПЕ Лекция ПЕ Проект 2 09:30 ПЕ Лекция 1 ное ПЕ Проект 2 Лаборатория 09:30 ПЕ Лекция

край на проект 1 - файловете са достъпни само за четене

#### Как да получа помощ по проекта?

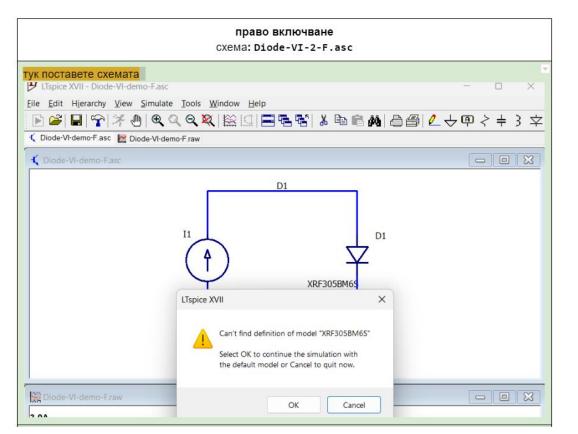

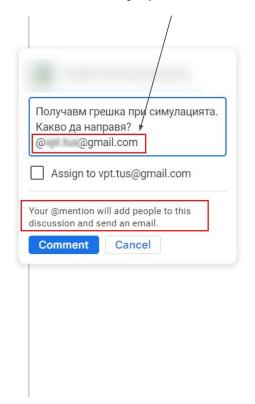В проекта, добавете коментар с "тагване" на преподавателят, който води упражненията ви.



## Оценяване

#### Проекти

1	диоди	5	проекти	40
	схеми	5	тестове	20
2	ценери	5	изпит	40
	LED	4		100
3	БТ-статичен	6		
	БТ-дин	6	40-54	3
4	Полеви	6	55-69	4
	Фотодиод	3	70-84	5
		40	85-100	6

Заверка за упражнения – мин 15т от проектите