
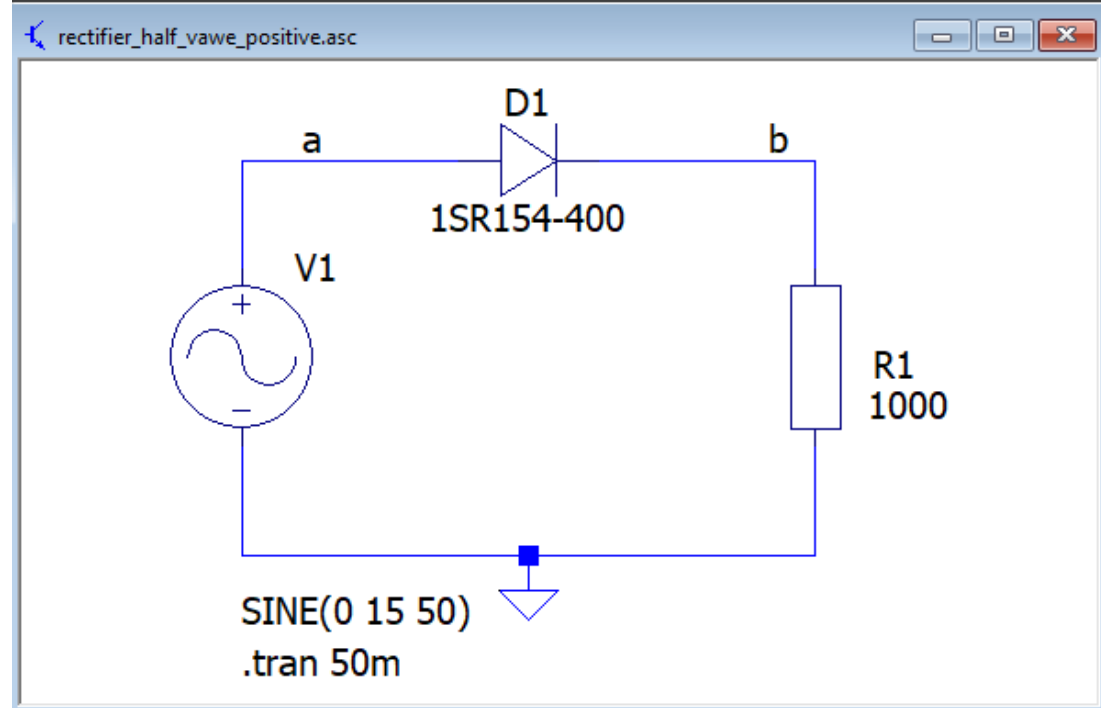


Схеми с диоди



Схеми с диоди - изправител

Diodes/ rectifier_half_vawe_positive.asc

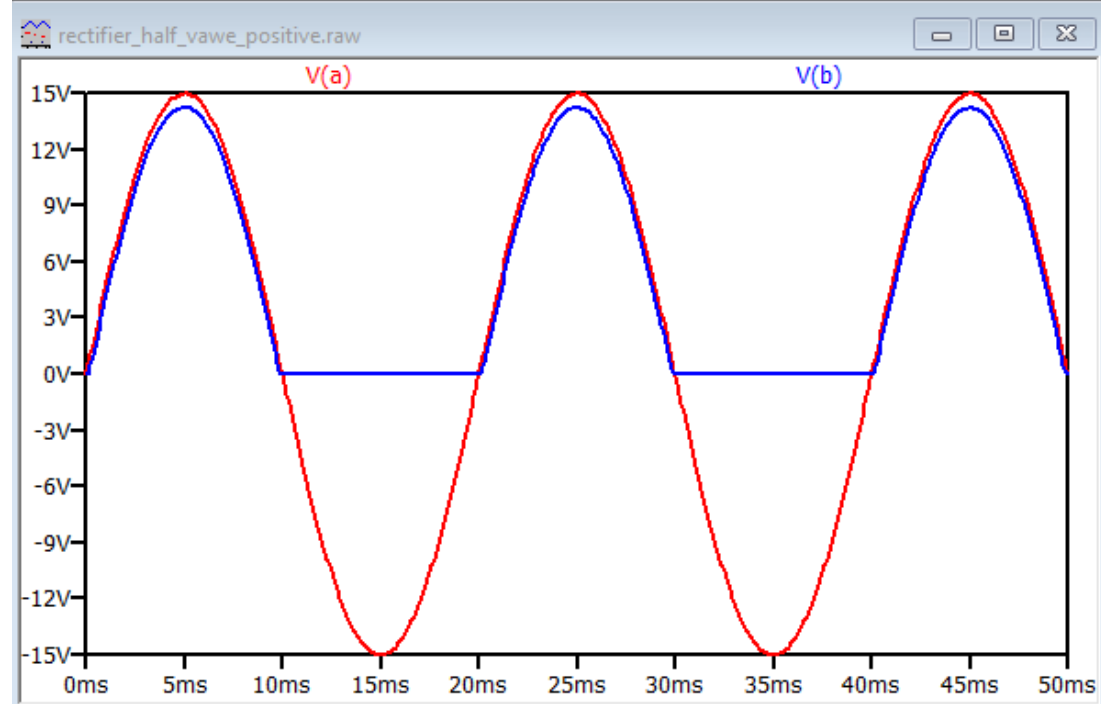



Схеми с диоди - изправител

Diodes/rectifier_bridge.asc

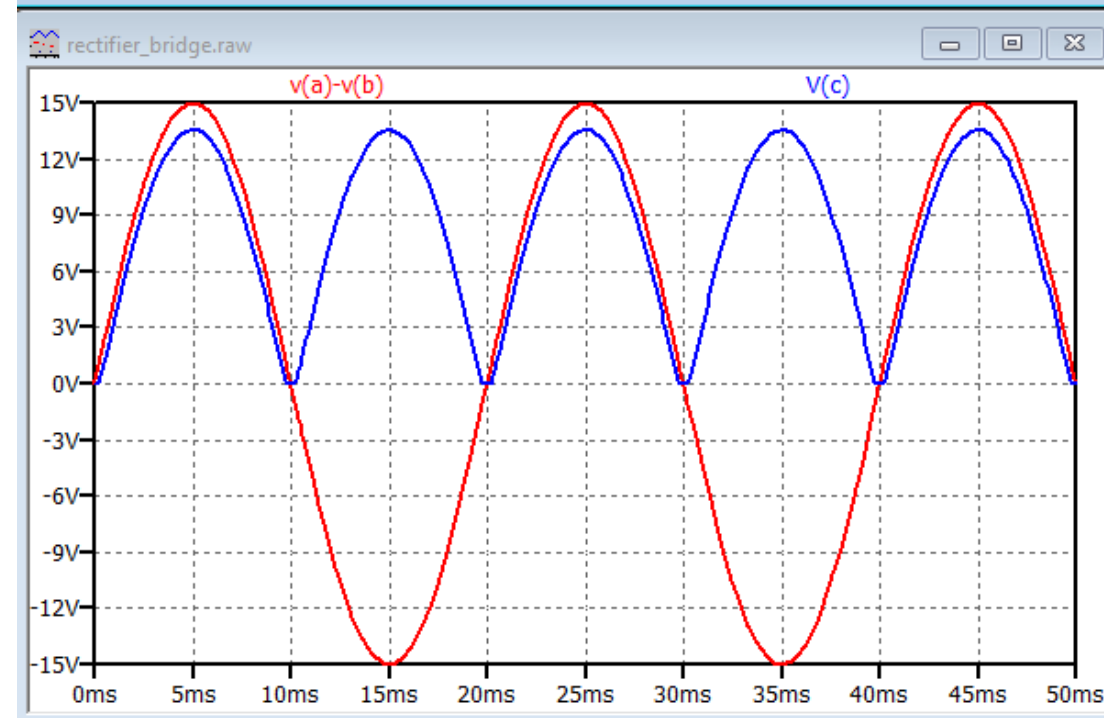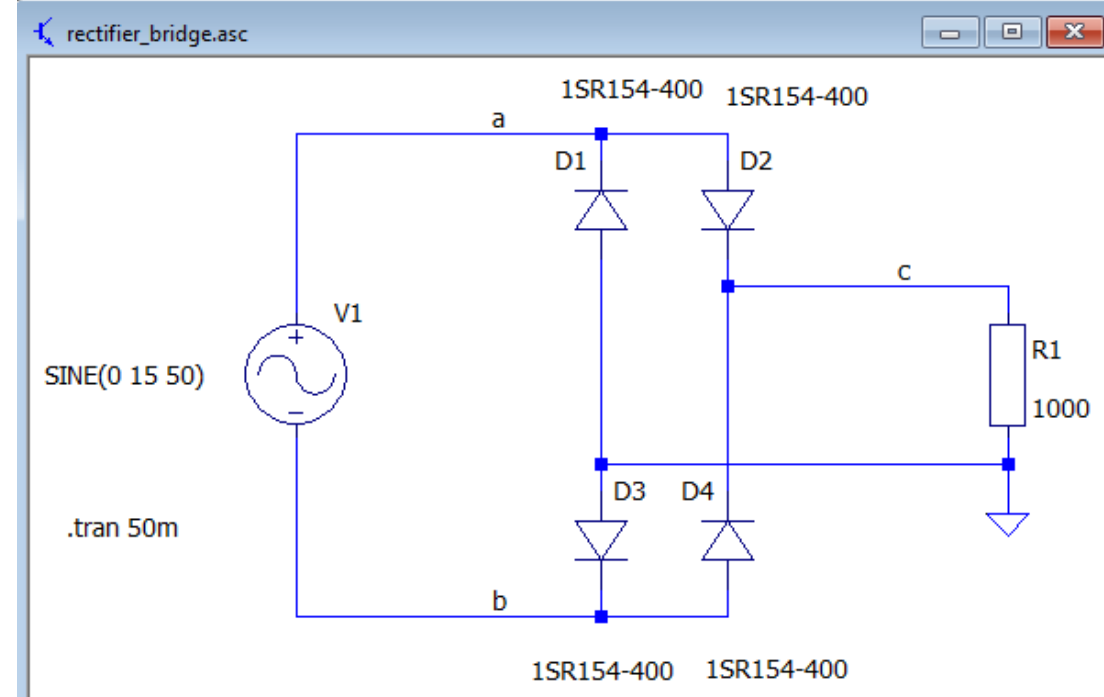



Схеми с диоди - ограничители

Diodes/clipper_diod_neg.asc

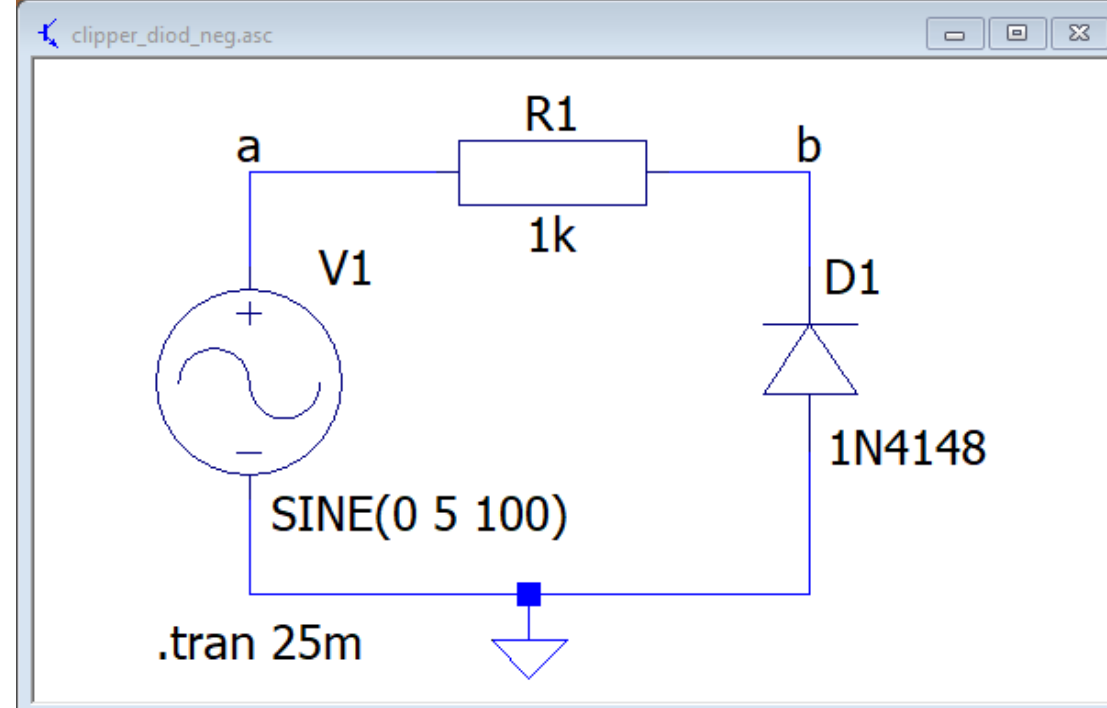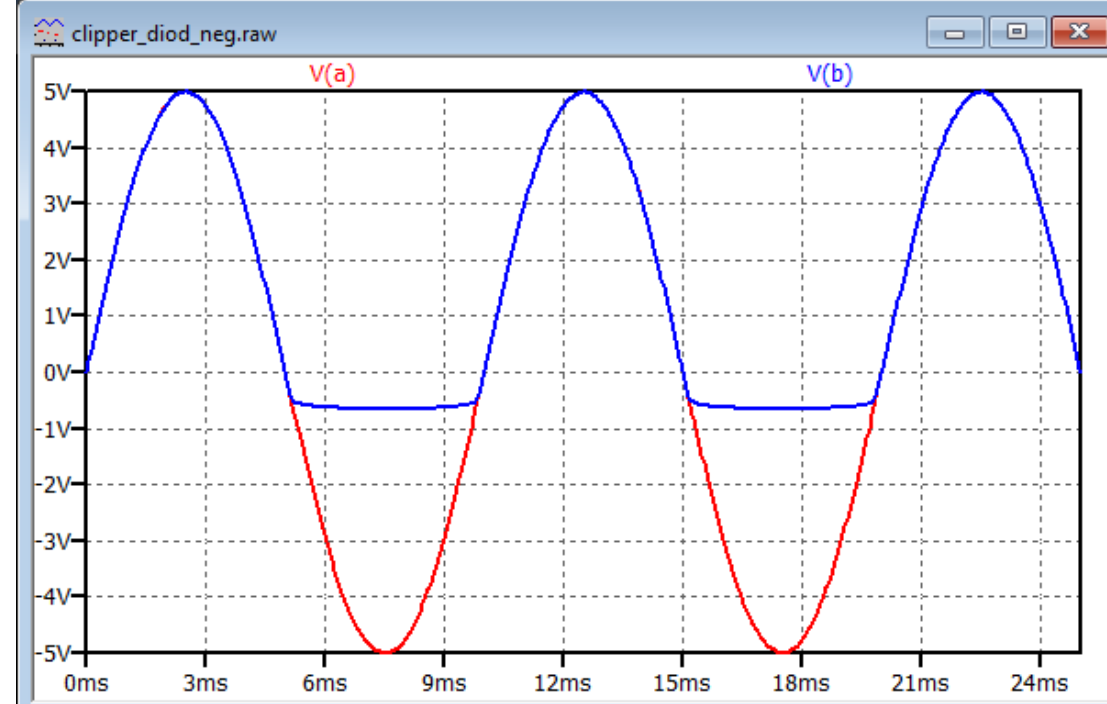


Схеми с диоди - ограничители

Diodes/clipper_diod_pos.asc

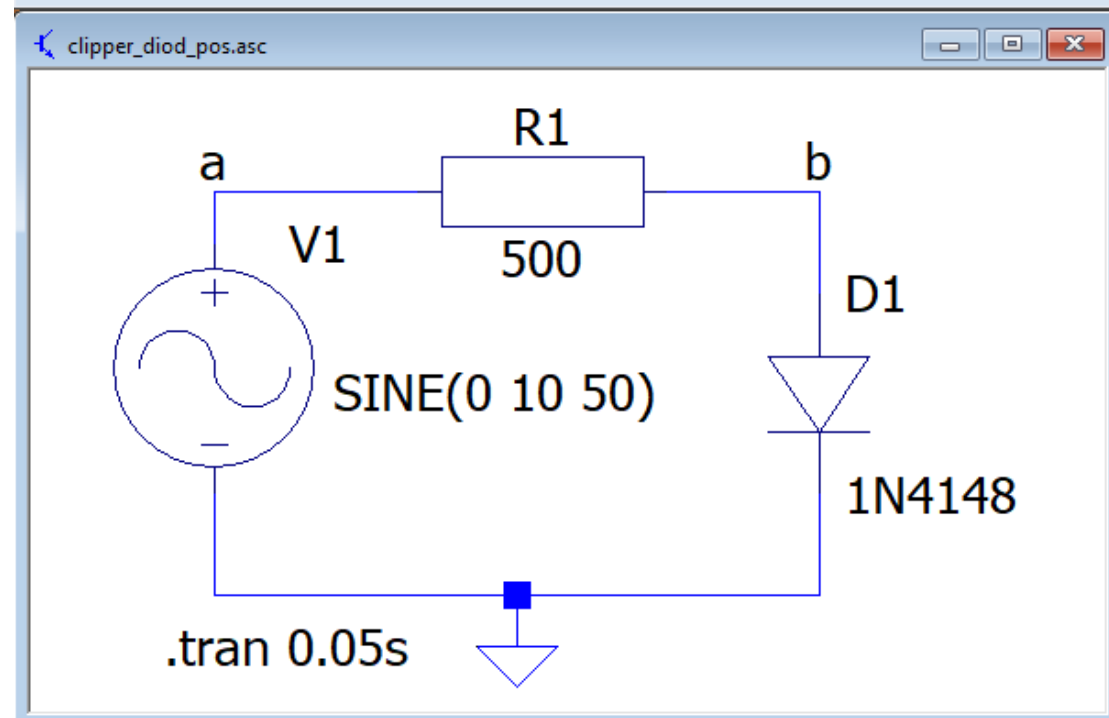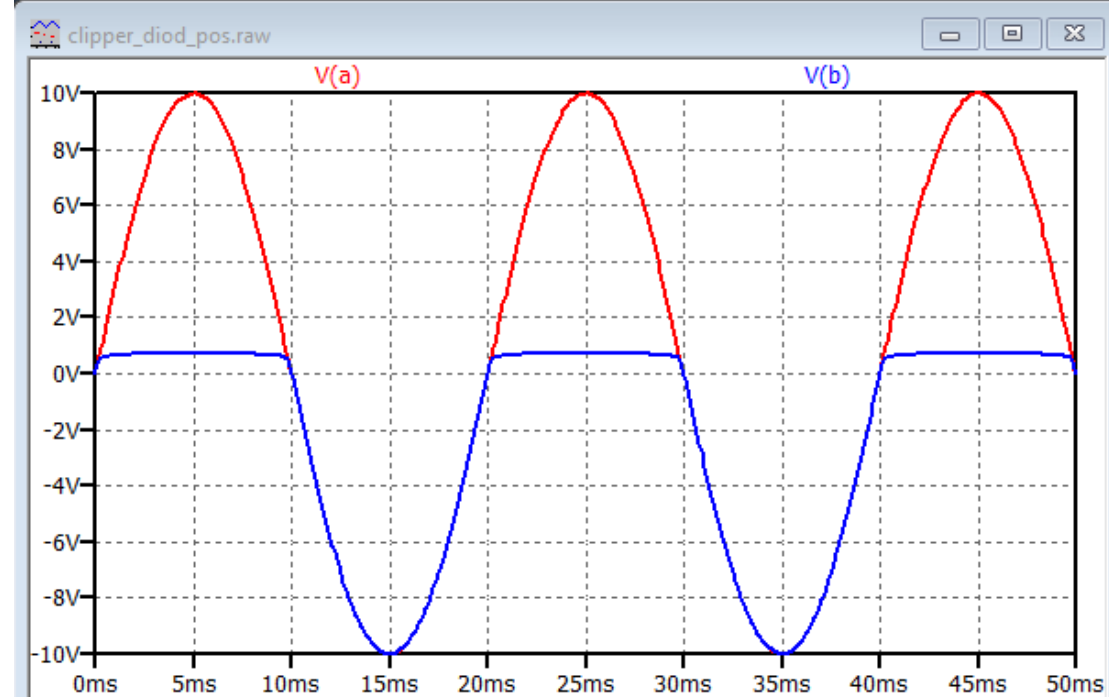



Схеми с диоди - ограничители

Да се редактира
clipper_diod_pos


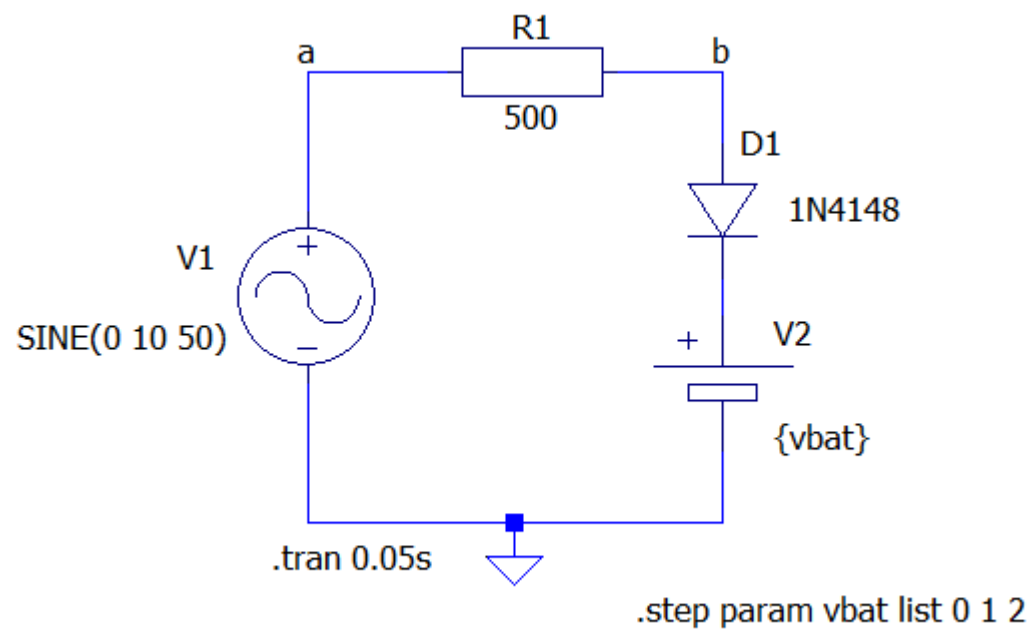


Схеми с диоди - ограничители

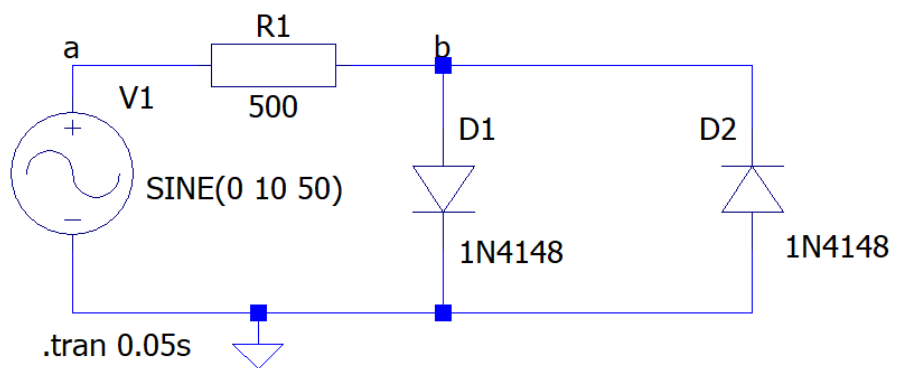
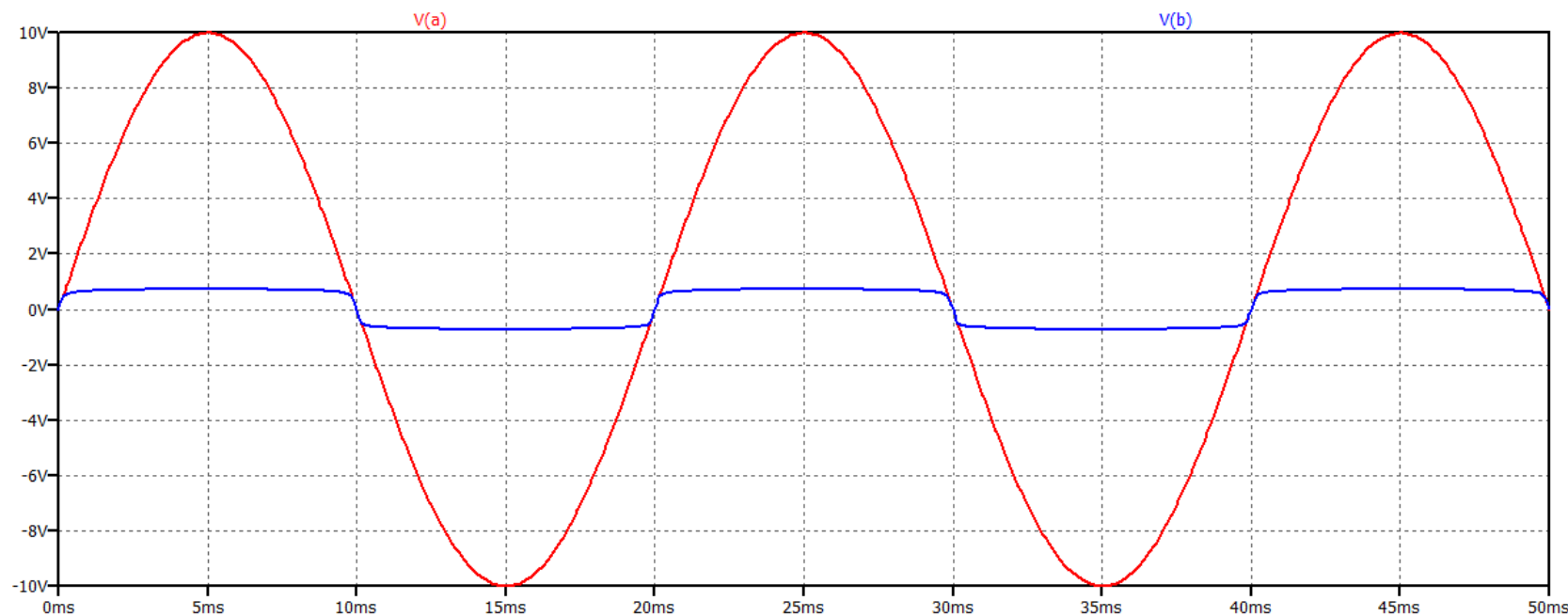
Diodes/clipper_diod_sim.asc –
да се направи симетричен
ограничител



ZenerDiodes/ clipper_parallel.asc

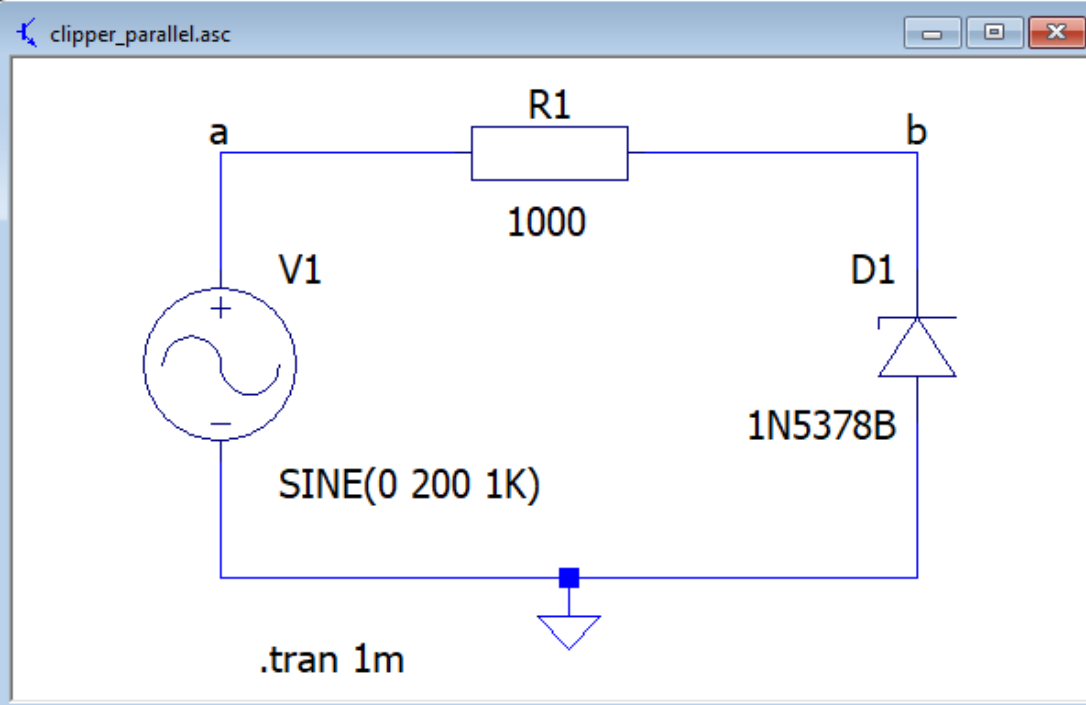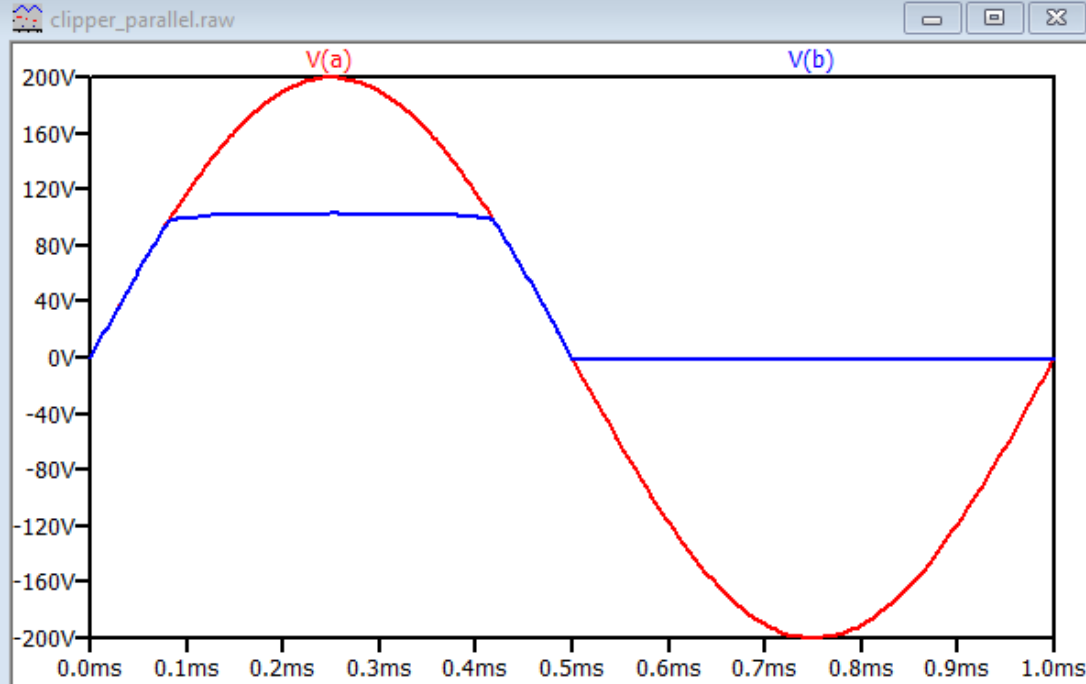

ZenerDiodes/ clipper_parallel_bipolar.asc

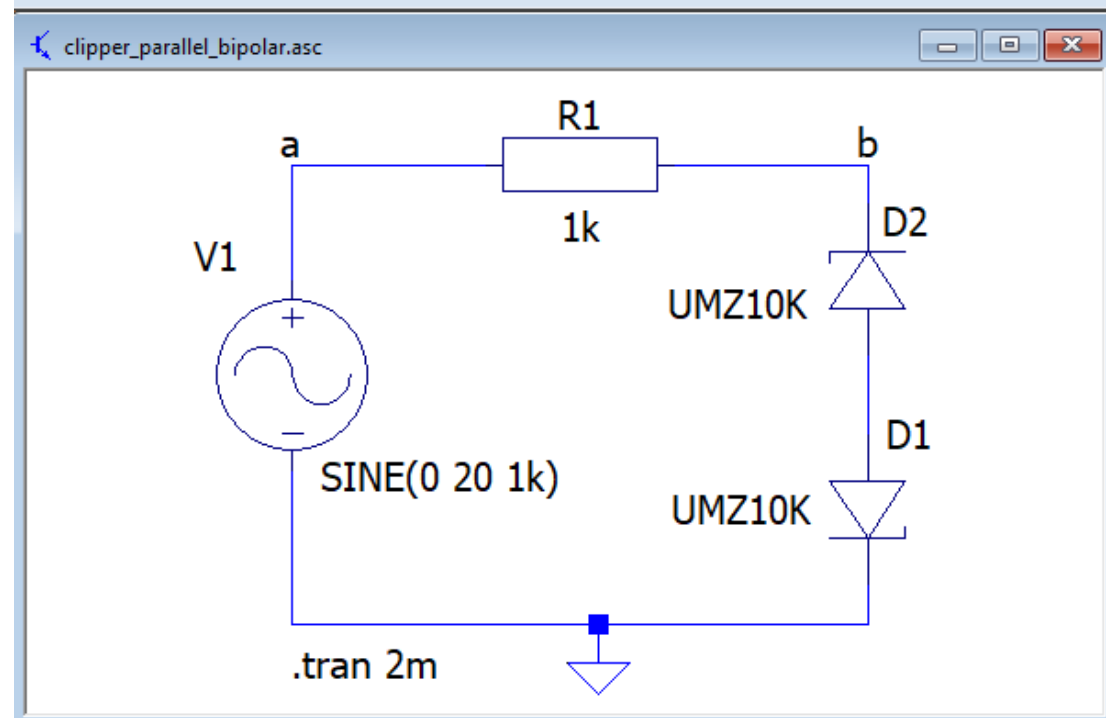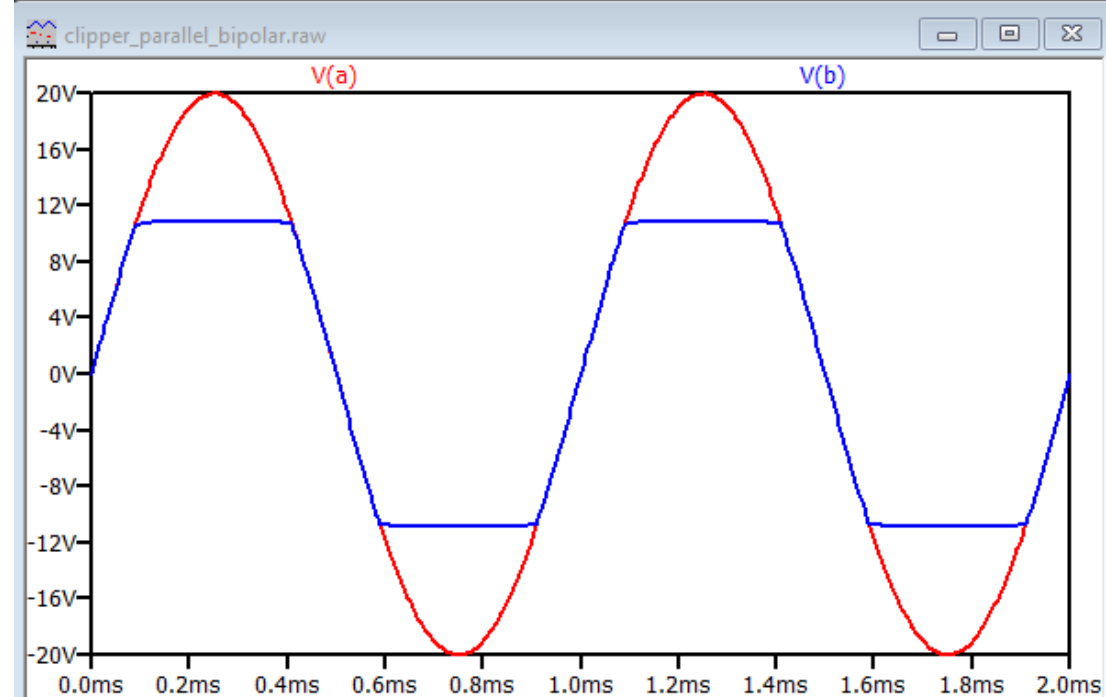



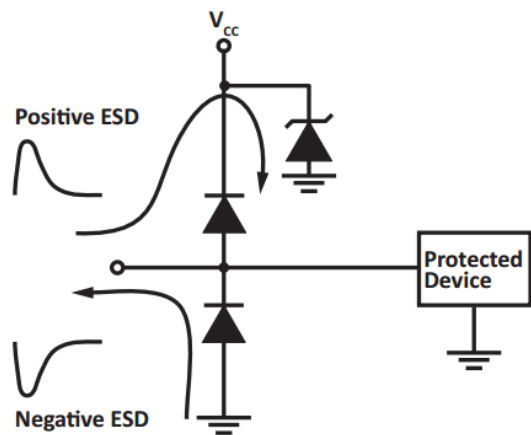
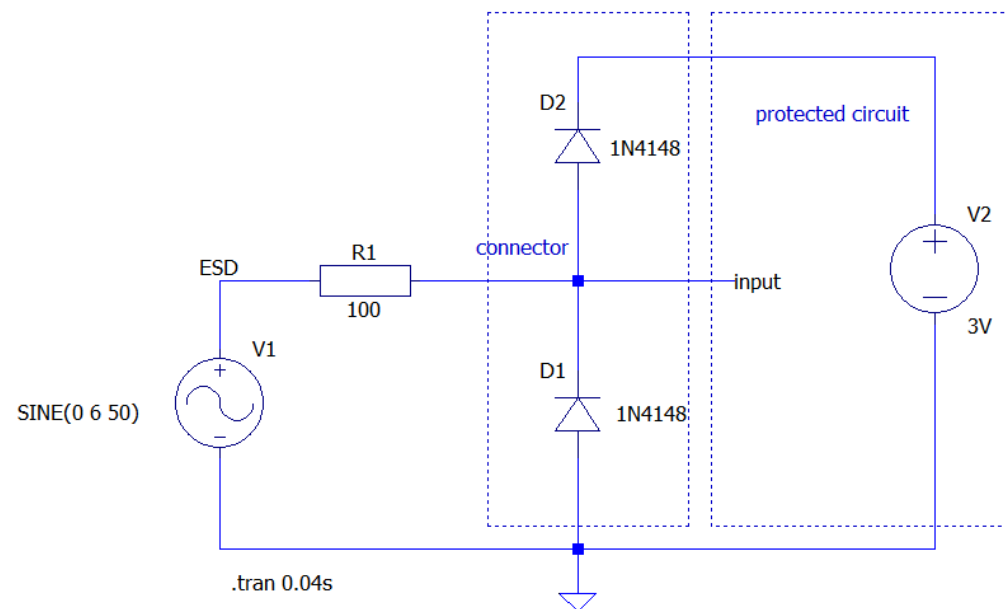


Figure 2. Integrated Steering Diode/TVS Transient Protection


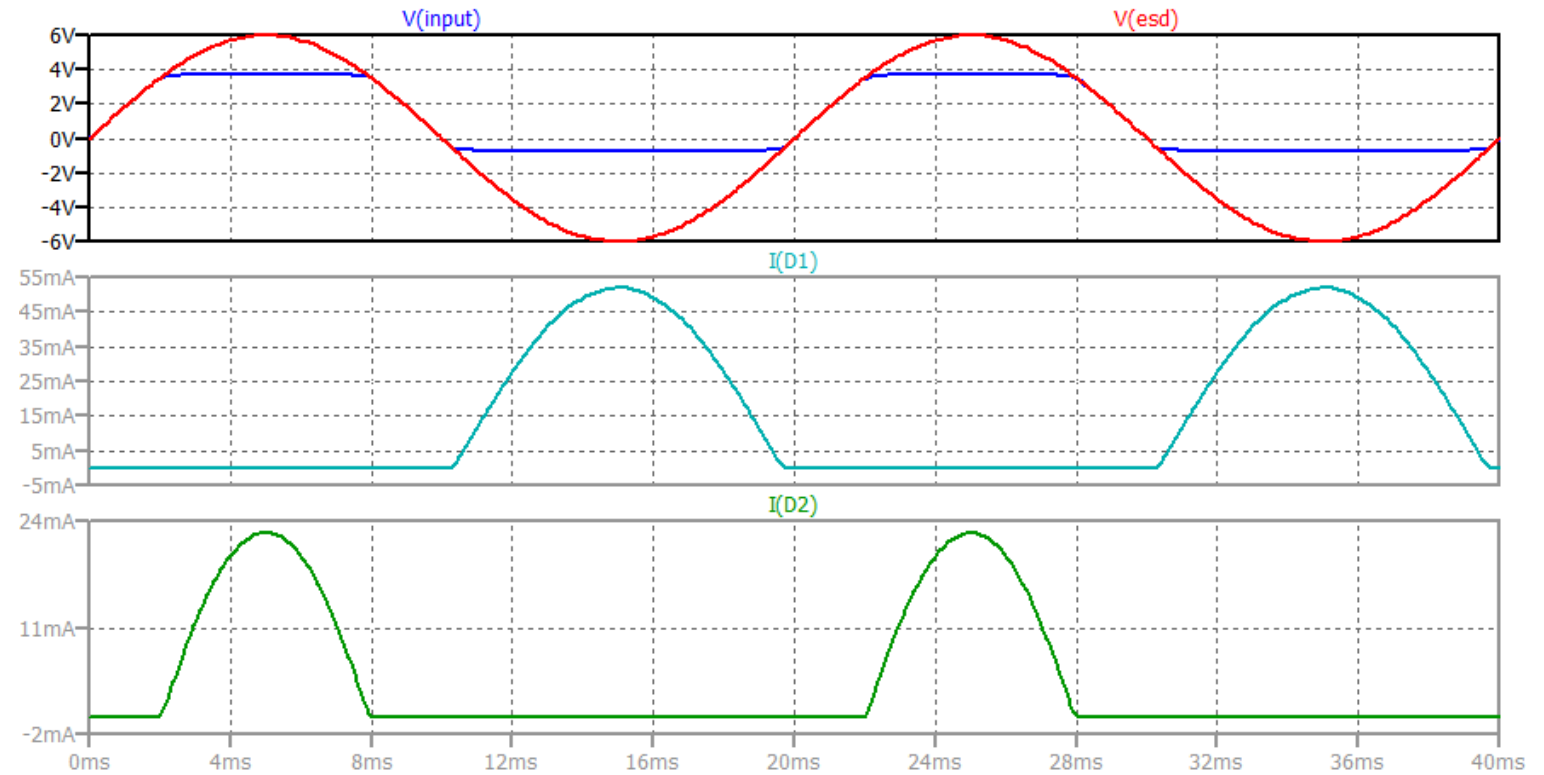


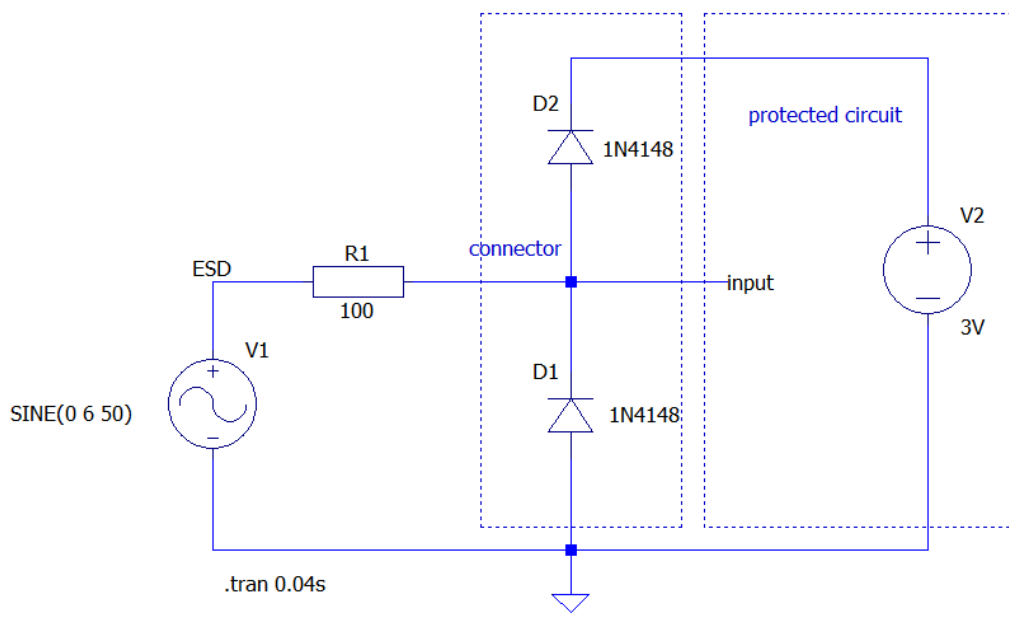Diodes/steering-diode-protection-circuit.asc




тест

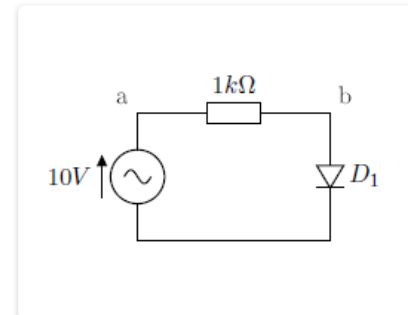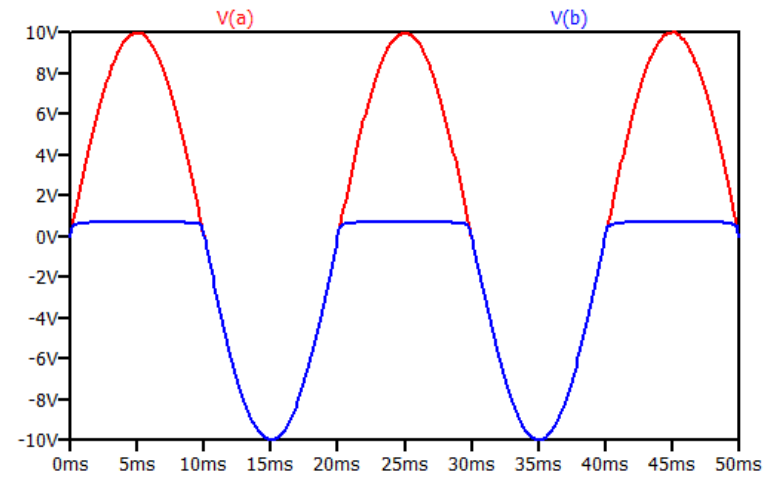
На коя схема съответства дадената времедиаграма? *




☐ -

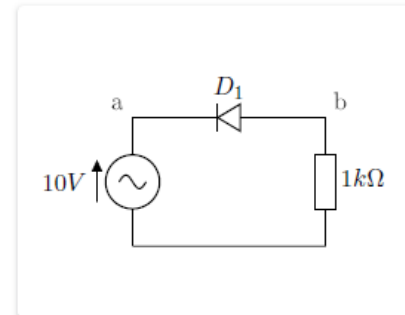

☐ -


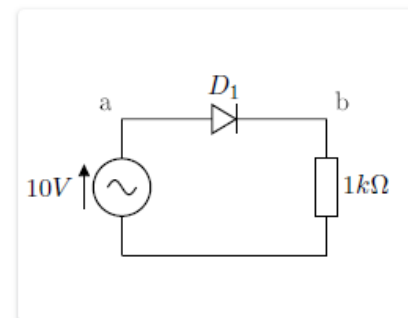


☐ --

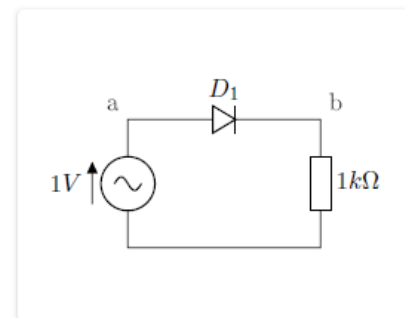


☐ -

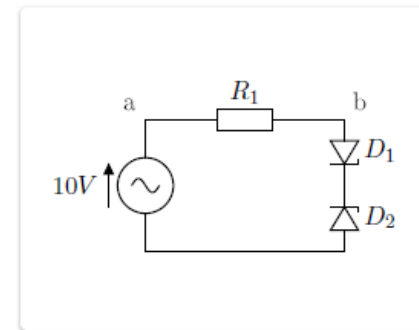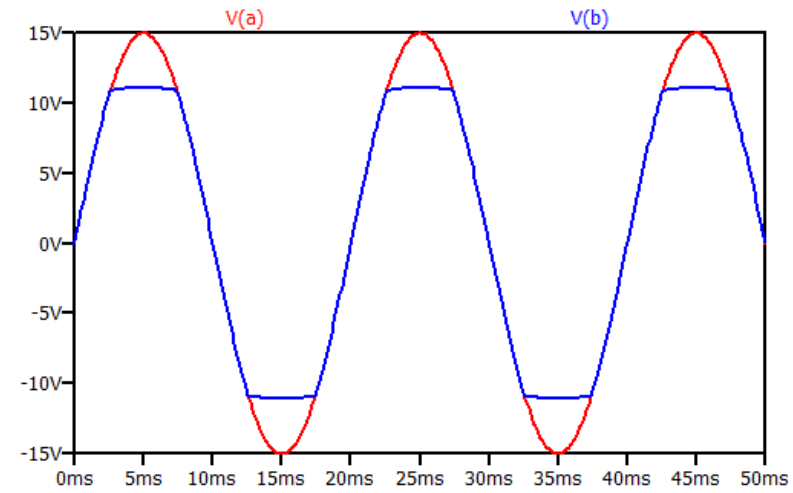
На коя схема съответства дадената времедиаграма, ако D1 и D2 са ценови диоди с пробивно напрежение $U_z=10V$? *




☐ ...

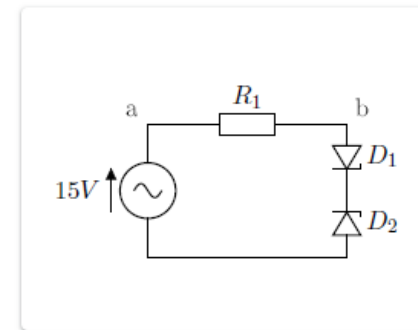

☐ ...


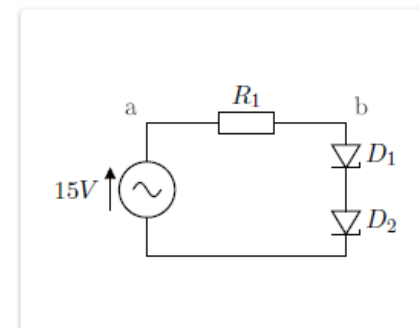


☐

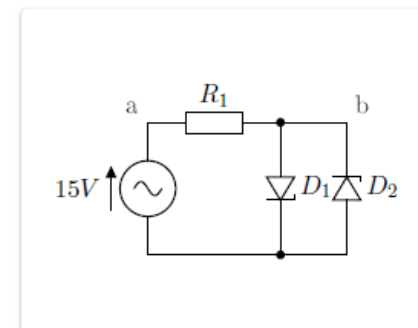


☐ ..

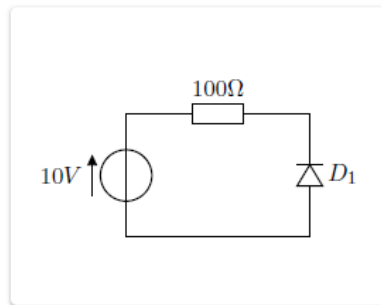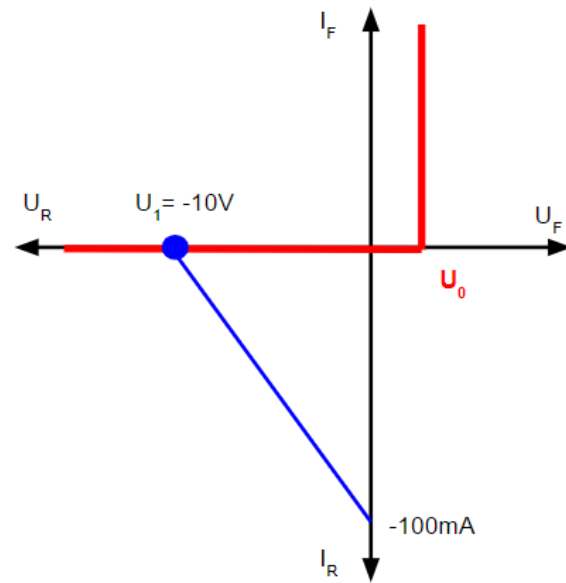
Коя схема съответства на указаната на фигурата работна точка Q? *




☐ —

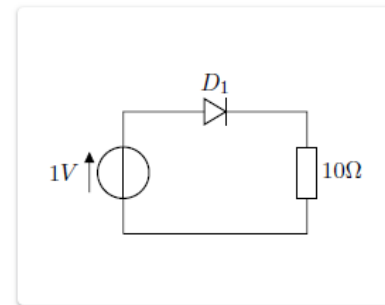

☐ —

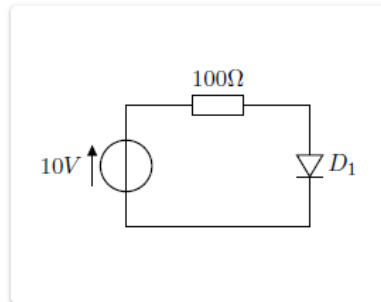

☐ —

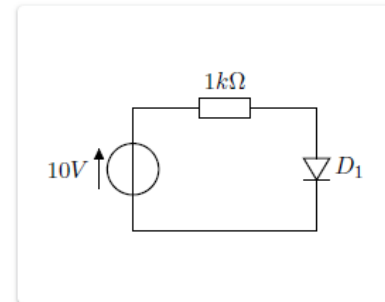

☐ —