
Указания за работа по проекти по ПЕ


10.10.2022

Ресурси


https://github.com/vpt-tus/ppe

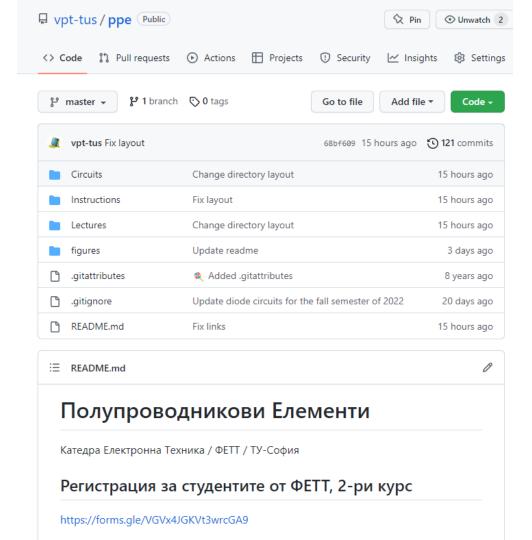


Регистрация

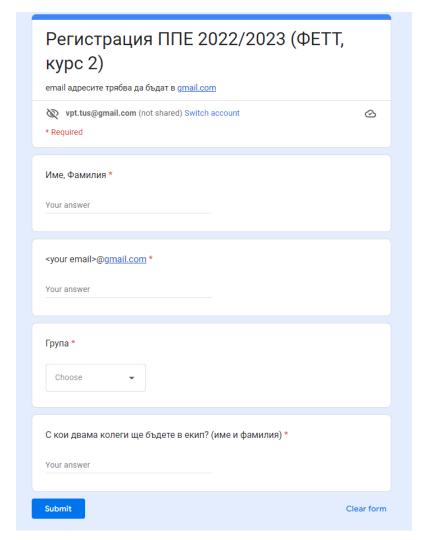

Google Drive

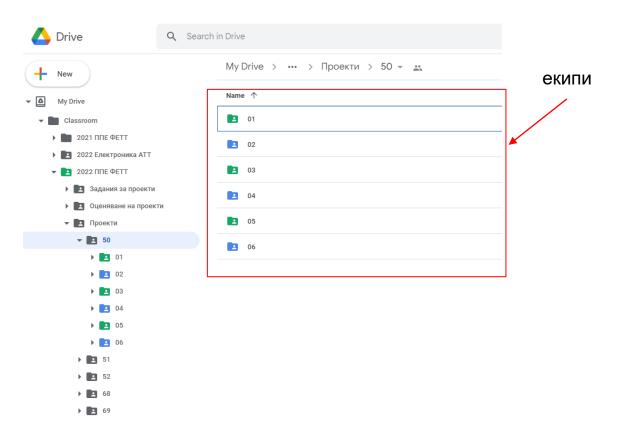


Задания за проекти

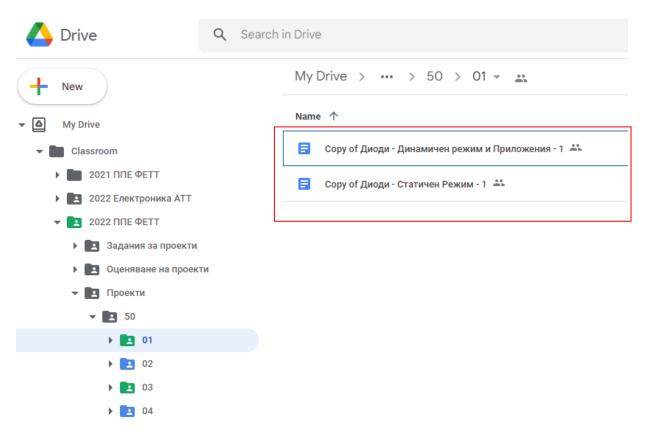

всеки проект се състои от два файла

Задания за проекти

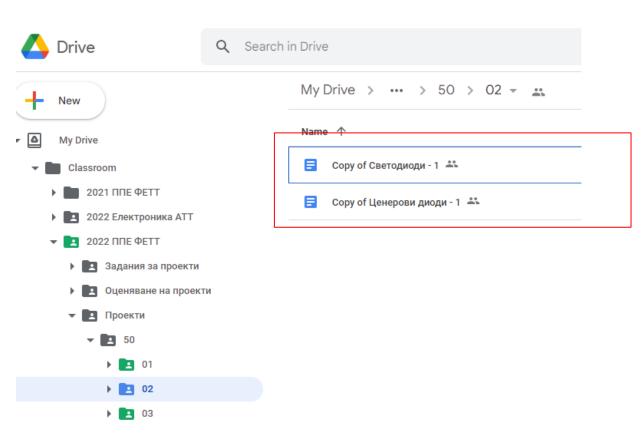

заданията на отделните екипи се различават по "тема" или по "вариант"

Проекти

Диоди - Статичен Режим

име, фамилия	ф.н	задачи	Точки (макс 5)
		2.1, 3.1	
		2.2, 3.2	
		2.3, 3.3	
общи задачи		1.1-1.3	

Съдържание

- 1 Лабораторна работа Волт-Амперни характеристики на диоди
 - 1.1 Снемане на волт-амперна характеристика на диод
 - Право свързване
 - Обратно свързване
 - 1.2 Графики
 - 1.3 Изчисляване на съпротивление
- 2 Симулация на волт-амперна характеристика на диод
 - 2.1 Волт-амперни характеристики на изправителен диод с p-n преход
 - 2.2 Волт-амперни характеристики на диод с преход на Шотки.
 - 2.3 Волт-амперни характеристики на бърз диод с р-п преход.
- 3 Задачи за изчисляване на постоянно-токов режим на схеми с диоди
 - 3.1 Постоянно-токов режим на схема с диод
 - 3.2 Постоянно-токов режим на схема с диод
 - 3.3 Постоянно-токов режим на схема с диод

Лабораторна работа

1 Лабораторна работа - Волт-Амперни характеристики на диоди

1.1 Снемане на волт-амперна характеристика на диод

Да се снемат (т.е. измери точка по точка) волт-амперните характеристики наследните диоди:

- изправителен диод с PN преход 1N4002
- диод с преход на Шотки ВАТ85.

Направете измерванията при температура **50°C**. Запишете получените стойности в дадените по-долу таблици.

Право свързване

Използвайте точка за разделител между цялата и дробната части.


If, mA	Uf, mV	Uf, mV
	1N4007	BAT85
0		
0.5		
1		
5		
10		
15		
20		

Обратно свързване


Запишете стойностите на Ir и Ur като отрицателни числа. Използвайте точка за разделител между цялата и дробната части.

Ur, V	Ir, uA	Ir, uA
	1N4007	BAT85
0		
-5		

	-	
	Uf, mV	Uf, mV
If, mA	1N4007	BAT85
0	0	0
0.5	490	135
1	527	161
5	619	220
10	658	257
15	682	279
20	696	300

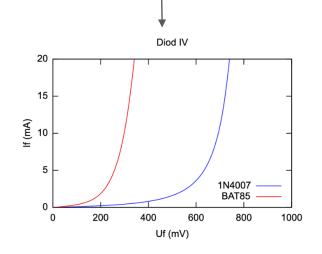

Симулация

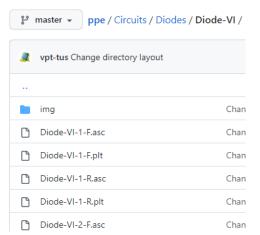

2.1 Волт-амперни характеристики на изправителен диод с ... преход


(a) Симулирайте схемите за две различни температури: 0°С и 100°С и инализирайте влиянието на температурата върху волт-амперните характеристики за изправителен диод RRE02VSM4S.

право включване схема: Diode-VI-1-F.asc


Тук поставете схемата

тук поставете волт-амперната характеристика. Означете кой цвят за коя температура се отнася.

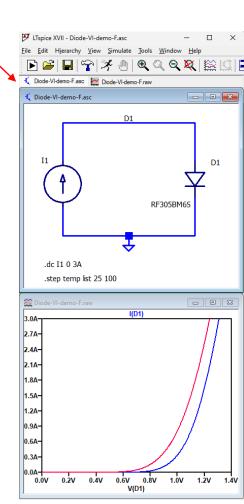тук обяснете физическата причина за наблюдаваните температурни изменения



Клониране на Github репозитория

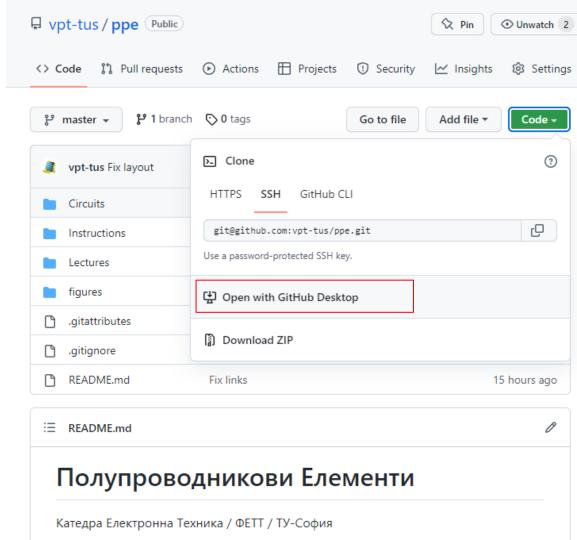



Overview Release Notes Help

GitHub Desktop

Focus on what matters instead of fighting with Git. Whether you're new to Git or a seasoned user,
GitHub Desktop simplifies your development workflow.

Download for Windows (64bit)

Feeling brave?

Try new features in the A Beta Channel before they're released.

Prefer the MSI?

Download for Windows (MSI)

macOS?

Download for macOS

By downloading, you agree to the Open Source Applications Terms.

File Edit View Repository Branch Help

Current repository desktop

Changes History

Add event handler to dropdown component

Appease linter

Appease linter

Add event handler to dropdown component

Add event handler to dropdown component

Add event handler to dropdown component

Co-Authored-By: Markus Olsson <a href="mailto:Markus Ols

Инсталиране на Github Desktop



Welcome to GitHub Desktop

GitHub Desktop is a seamless way to contribute to projects on GitHub and GitHub Enterprise. Sign in below to get started with your existing projects.

New to GitHub? Create your free account.

Sign in to GitHub.com 🖸


Sign in to GitHub Enterprise

Skip this step


By creating an account, you agree to the Terms of Service. For more information about GitHub's privacy practices, see the GitHub Privacy Statement.

GitHub Desktop sends usage metrics to improve the product and inform feature decisions. Read more about what metrics are sent and how we use them here.


Клониране на Github

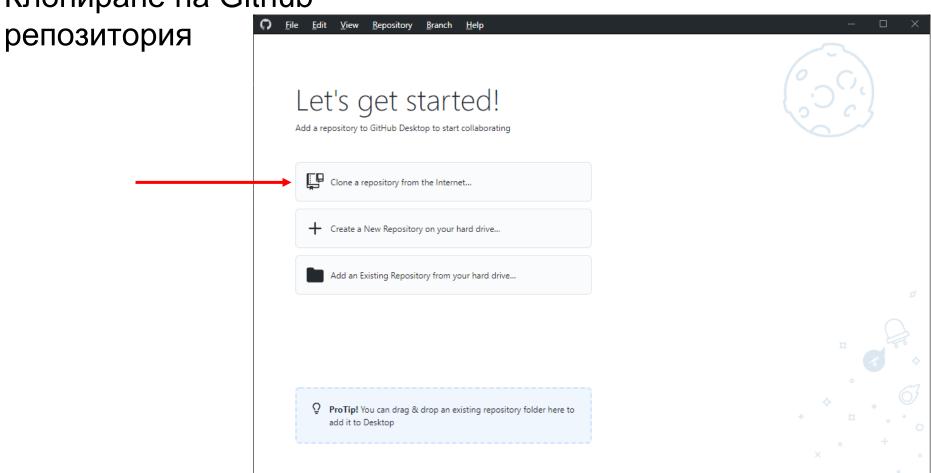


Клониране на Github репозитория

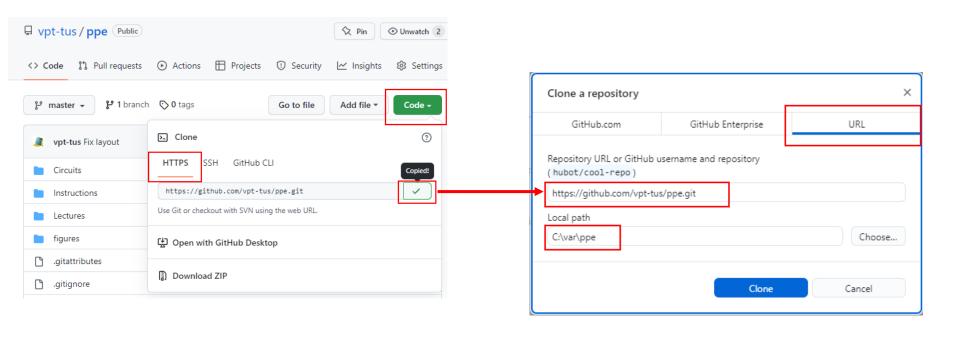

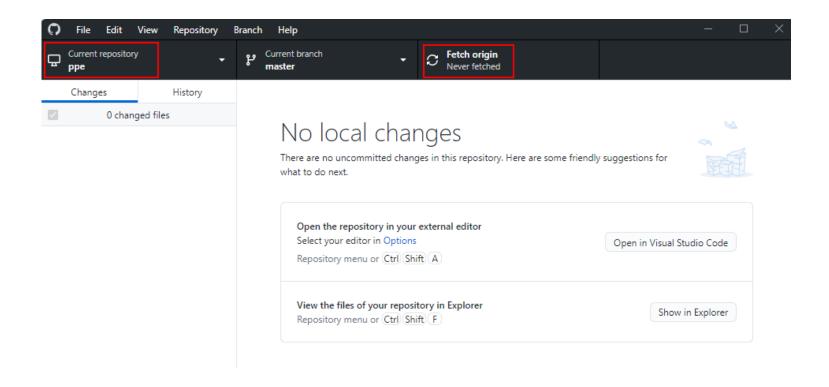Опресняване на локалното копие на GitHub pen.




Схеми за симулация

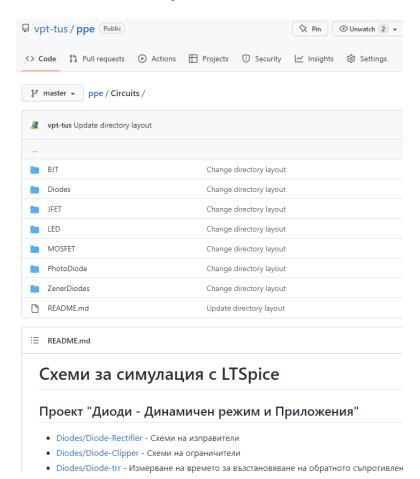

:≡ README.md Схеми за симулация с LTSpice Проект "Диоди - Динамичен режим и Приложения" Diodes/Diode-Rectifier - Схеми на изправители • Diodes/Diode-Clipper - Схеми на ограничители • Diodes/Diode-trr - Измерване на времето за възстановяване на обратното съпротивлени Проект "Диоди - Статичен Режим" • Diodes/Diode-VI - Волт-амперни характеристики Проект "Ценерови Диоди" • ZenerDiodes/Zener-VI - Волт-амперни характеристики • ZenerDiodes/Zener-Limiter - Схеми на ограничители Проект "Светодиоди" • LED/LED-VI - Волт-амперни характеристики


• LED/LED-Circuits - Схеми на свързване

Схеми за симулация

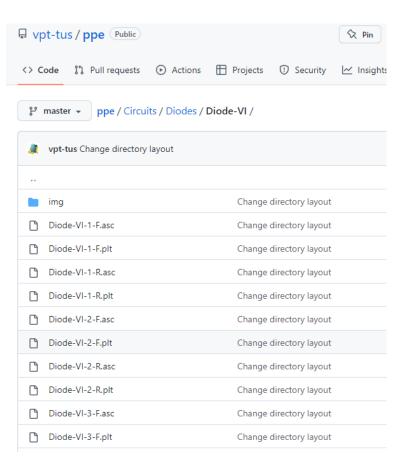

https://www.analog.com

LTSpice

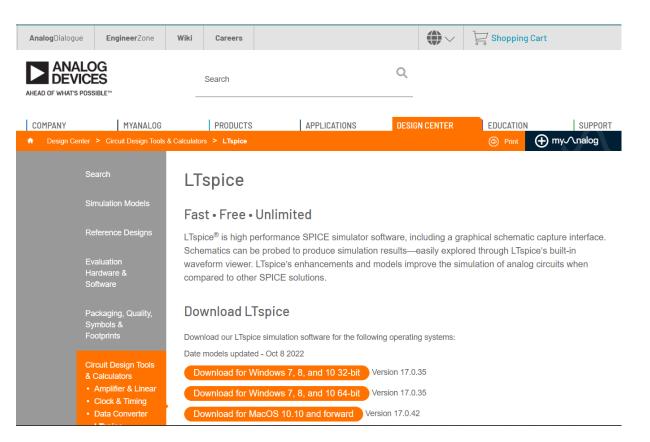



Tspice R8 R9 10Meg C6 10Meg 540p C4 C5 270p R10 5Meg

Download LTspice®


A powerful simulation software, schematic capture and waveform viewer for improving the simulation of analog circuits.


Симулация

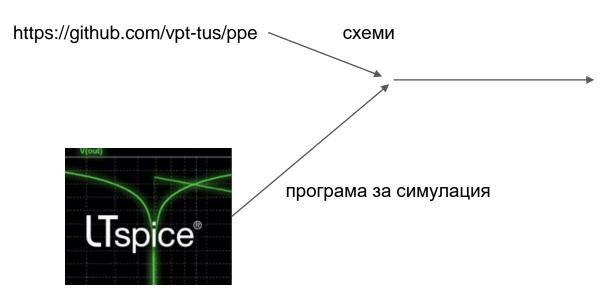

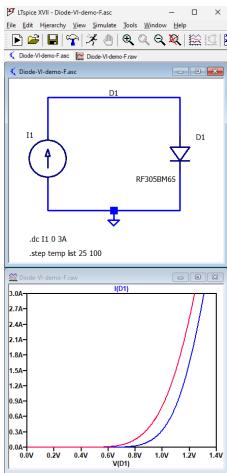

Резултати от симулация

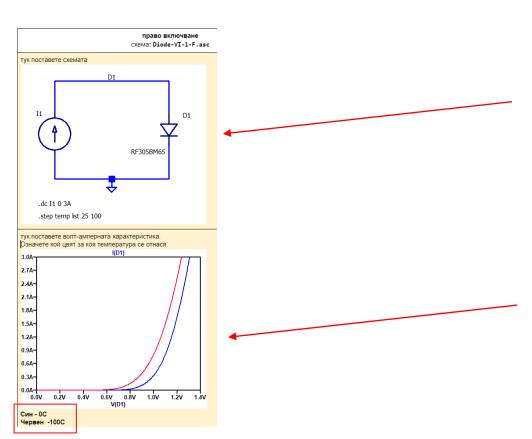

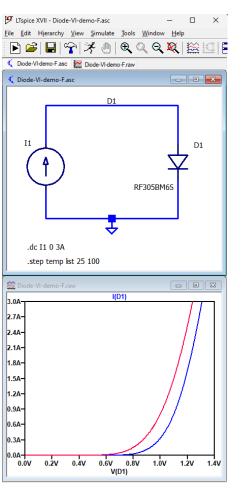


Задачи

3 Задачи за изчисляване на постояннотоков режим на схеми с диоди

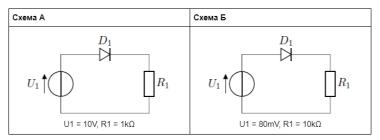3.1 Постоянно-токов режим на схема с диод

Като използвате прагов модел на диод с Uo=0.7V, определете токовете, падовете на напрежение и разсейваните мощности върху резисторите и диодите в следните схеми.



Изчисления - Схема А	Изчисления - Схема Б


Резултати - Схема А

Елемент	U, V	I, mA	P, mW
D1			
R1			

Резултати - Схема Б

Елемент	U, V	I, mA	P, mW
D1			
R1			

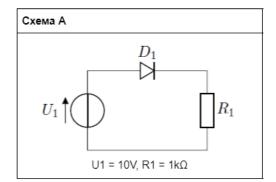примери на задачи са дадени в слайдовете за лекциите



Изчисления - Схема А

- 1) Източникът на напрежение U1, диодът D1 и резисторът R1 са свързани последователно => през тях тече еднакъв ток I.
- 2) Диодът е включен в права посока и U1 > Uo
- => диодът пропуска ток.
- 3) От законът на Кирхоф за напреженията => U1 = Ur + Ud; Ur = U1 - Ud = 10V - 0.7V = 9.3V
- 4) От законът на Ом => I = Ur / R1 = 9,3V / 1kOhm = 9.3mA
- 5) Мощността, разсейвана върху резистора е Pr = Ur . I = 9,3V . 9,3mA = 86,5mW
- 6) Мощността, разсейвана върху диода е Pd = Ud . I = 0,7V . 9,3mA = 6,5mW

Резултати - Схема А

Елемент	U, V	I, mA	P, mW
D1	0,7V	9,3mA	6,5mW
R1	9,3V	9,3mA	86,5mW


Срокове

начало на проект 1



край на проект 1 - файловете са достъпни само за четене

Как да получа помощ по проекта?

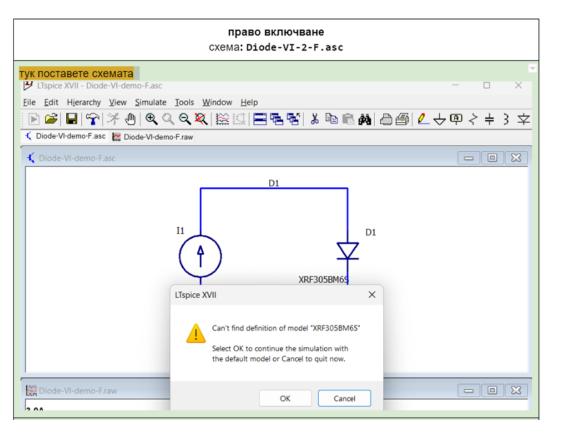

В проекта, добавете коментар с "тагване" на преподавателят, който води упражненията ви.

