

# Фотодиоди

1




Електронни прибори, които преобразуват лъчистата енергия в електрическа се наричат фотодетектори.


Действието им се основава на генериране на двойка токоносители под въздействие на светлинно лъчение с подходяща дължина на вълната.

Видове – фоторезистори, фотодиоди, фототранзистори, фототиристори

## Фоторезистор



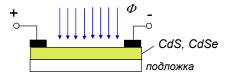

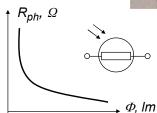


**Фоторезисторите** са полупроводникови елементи, чието съпротивление намалява при увеличаване на осветеността върху повърхността му.


Типично приложение – светломер

3
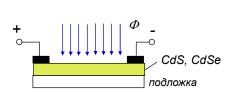
## Фоторезистор – волт амперна характеристика





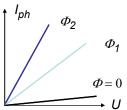



Фоторесизторът има линейна волтамперна характеристика.

 $I_{ph} = k\Phi U$ 

k – специфична интегрална чувствителност, mA/V.In

### Фотодиод

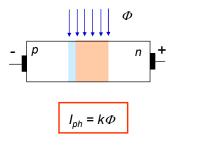

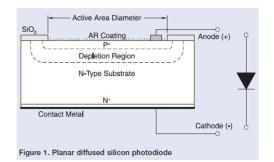


Принципът на действие на фотодиода се основава на увеличаване на обратния ток на pn прехода при осветяването му.

Допълнителната енергия от облъчването довежда до разкъсване на ковалентни връзки, при което се генерират електрони и дупки, които увеличават обратния ток.

5


#### PIN Фотодиод

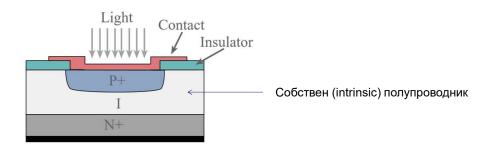

Едно от ключовите изисквания за фотодиод е подходяща зона за събиране на светлината. В стандартния PN преход тази зона е малка, но може да се увеличи с помощта на PIN диод. Добавянето на собствен полупроводник увеличава обема на PN прехода и създава значително по-голяма област за събиране на светлина, което прави PIN фотодиода по-ефективен.

Лавинни фотодиоди (avalanche photodiodes) – PIN фотодиод, който работи в област на лавинен пробив (Ur=100-200V). Имат висока ефективност, но и висок собствен шум.
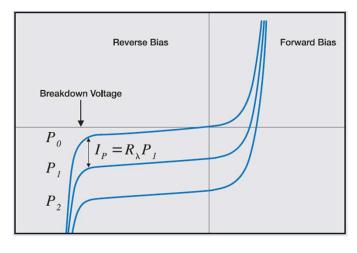
## Фотодиод – волт амперна характеристика



Photoconductive mode

Photovoltaic mode

7

## Фотодиоден режим / photoconductive mode


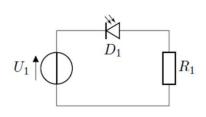


Схема на свързване

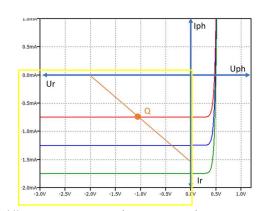


VA характеристика на фотодиод във фотодиоден режим

Фототокът е значително по-голям от топлинния ток на прехода, поради което при облъчване даже при напрежение нула през диода тече ток.

Фотодиодът се характеризира с най-голямо бързодействие от всички фотоприемници (10-9 – 10-11 s).
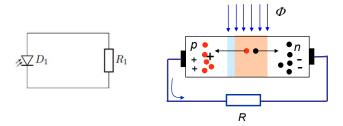
## Фотогенераторен режим / photovoltaic mode





Фотодиодите могат да бъдат използвани като преобразуватели на светлинна енергия в електрическа. Този режим на работа се нарича фотогенераторен режим – без външен източник на напрежение.


При облъчване се генерират двойки токоносители. Полето на PN прехода ги разделя и те се натрупват в двата края на полупроводника, създавайки фото електродвижещо напрежение. При затваряне на веригата през нея протича ток.

9
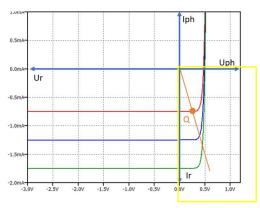
#### Фотогенераторен режим / photovoltaic mode

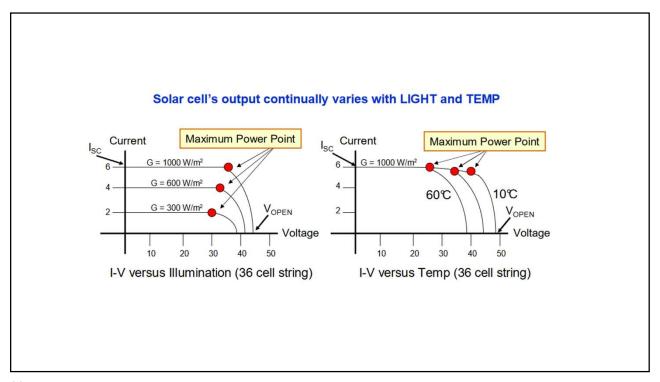


Схема на свързване





VA характеристика на фотодиода във фотогенераторен режим

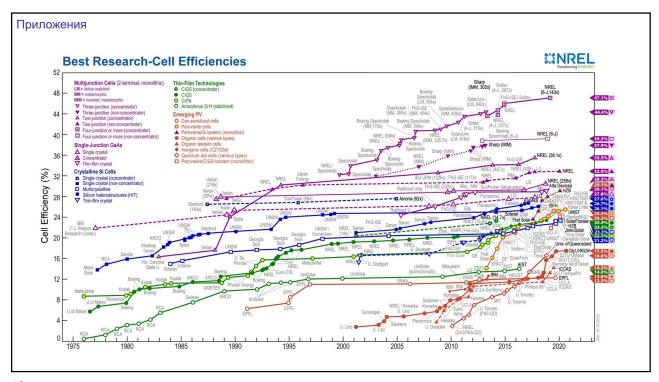
Фотоволтаичните модули се изграждат от свързването на множество индивидуални слънчеви клетки, за да се достигнат необходимите нива на напрежение и ток. Те директно преобразуват слънчевата светлина в електричество като ефективноста при преобразуването е 20% - 50%.










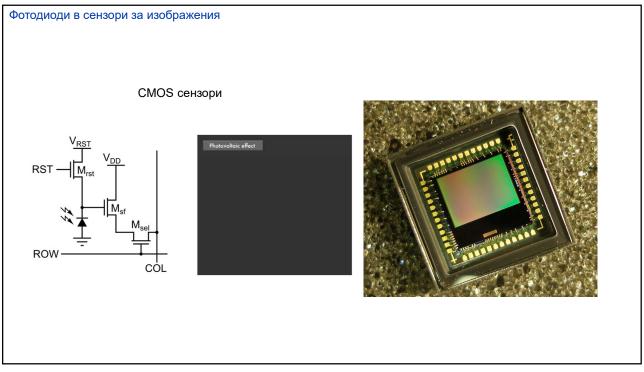


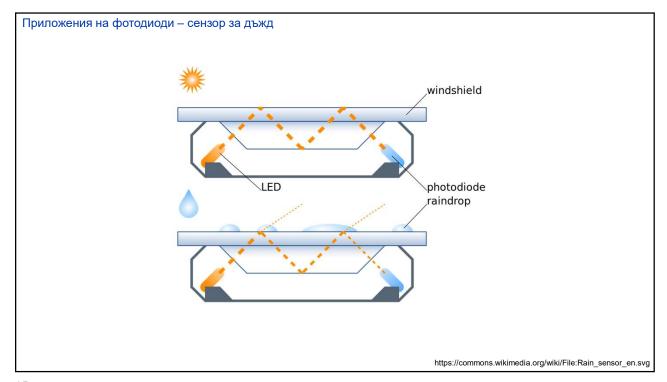


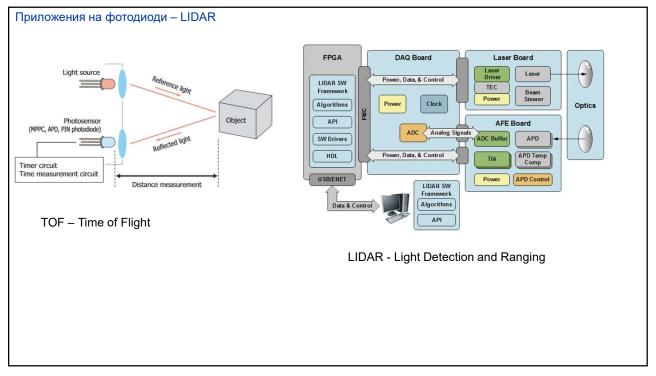

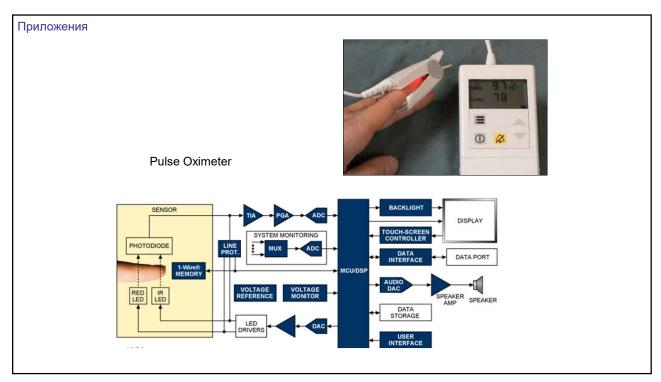


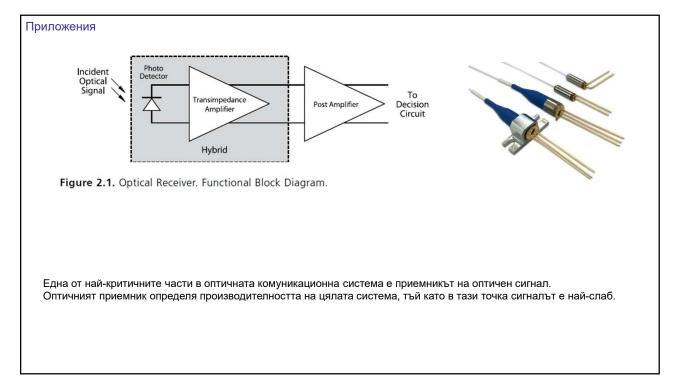

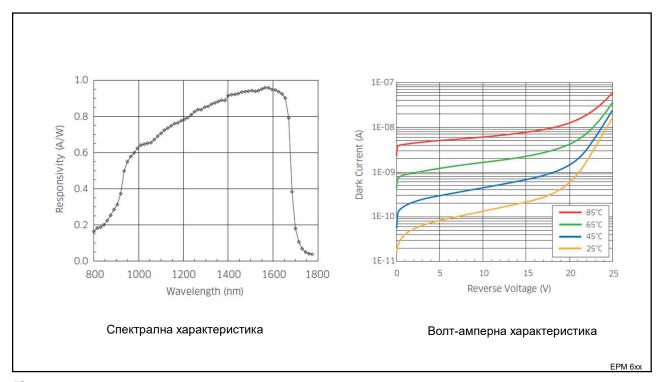

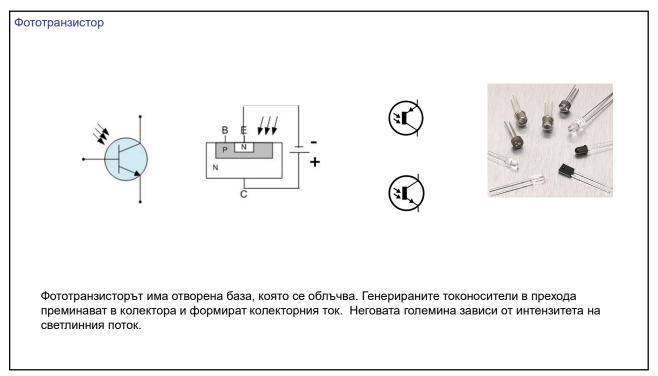
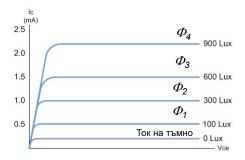
#### Фототранзистор – волт амперна характеристика




$$I_C = (\beta+1)(I_{ph}+I_{CBO}) \approx (\beta+1)I_{ph}$$


Волтамперната характеристика на фототранзистора е като изходната характеристика на транзистор в схема ОЕ с тази разлика, че тук фототранзисторът се управлва от светлинен поток, а не от базовия ток.

Интегралната чувствителност на фототранзистора е  $(1+\beta)$  пъти по-голяма от тази на фотодиода.

21
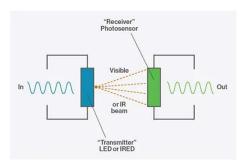
#### Оптрони / Optocouplers / Optoisolators




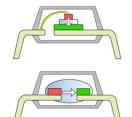



**Оптроните** са полупроводникови елементи, които обхващат в една конструкция източник на светлина и фотоприемник.

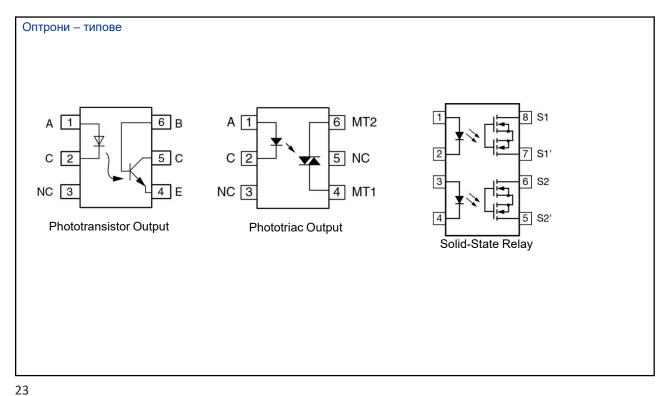- Излъчвател инфрачервен светодиод (преобразува ел. сигнал в светлинен)
- Оптична среда въздушна междина, световод (предава светлинния сигнал)
- **Фотоприемник** фотодиод, фототранзистор, фототиристор (преобразува обратно светлинния сигнал в електрически)



#### Оптрони - приложения

- Възможност за галванично разделяне на електрически вериги (>5000V)
- Еднопосочност на потока информация и липса на обратно въздействие на фотоприемника върху източника на излъчване
- Широка лента на пропускане в честотен обхват (от 0 до $10^{13} 10^{14}$  Hz)
  - Telecom
  - Industrial controls
  - Battery powered equipment
  - Office machines
  - Programmable controllers

